

Digitalna tehnika

4. poglavje:

Kombinacijska vezja



Kombinacijska vezja so sestavljena iz osnovnih logičnih vrat.



Stanje izhodov je neposredno odvisno od vhodov v istem trenutku (nimajo lastnosti pomnjenja).

Koristna spletna stran z razlago, s poskusi in kvizi:


<http://www.fernuni-hagen.de/IT/webcircuits/main.html>




Multiplekserji

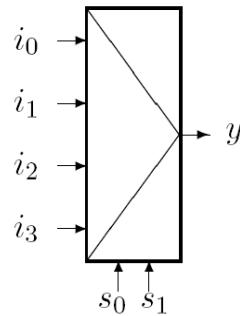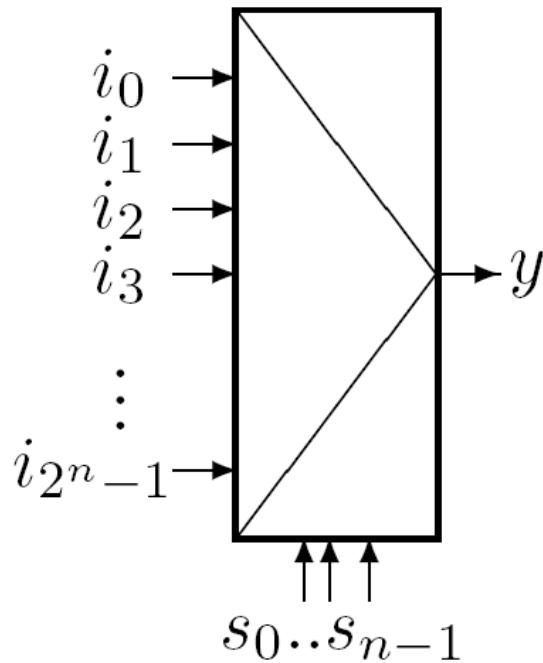


s_0	s_1	y
0	0	i_0
0	1	i_1
1	0	i_2
1	1	i_3

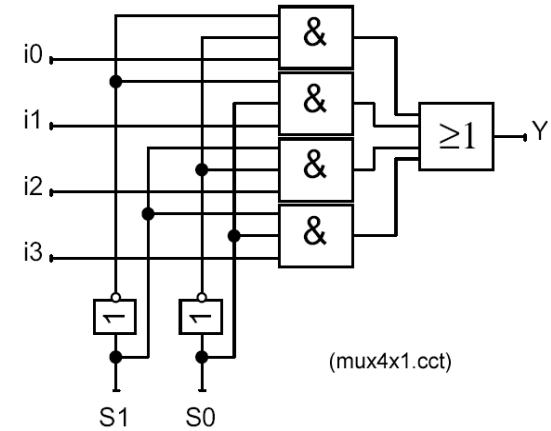


Večbitni multiplekser:

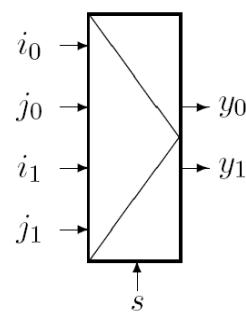


s	y_0	y_1
0	i_0	i_1
1	j_0	j_1

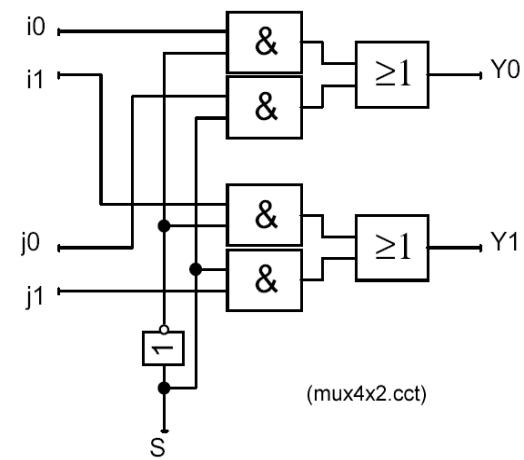


Demultiplexerji

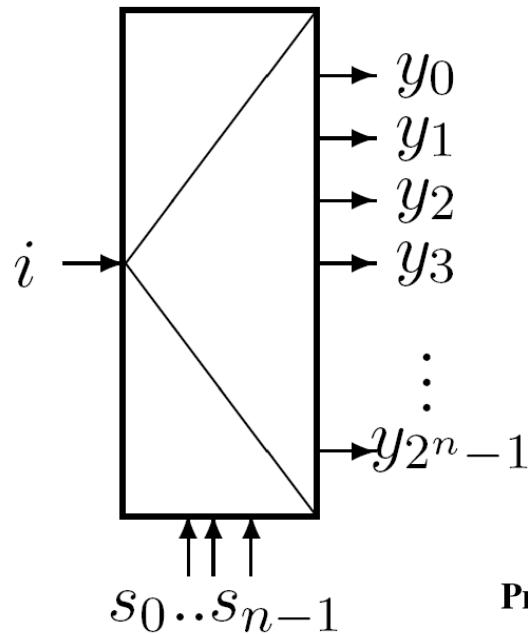


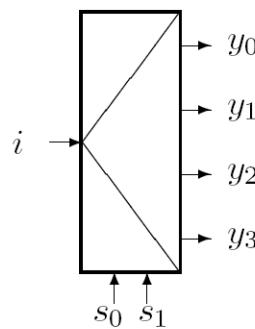
Primer: 1-vhodni 4-izhodni demultiplexer:



s_0	s_1	y_0	y_1	y_2	y_3
0	0	i	0	0	0
0	1	0	i	0	0
1	0	0	0	i	0
1	1	0	0	0	i

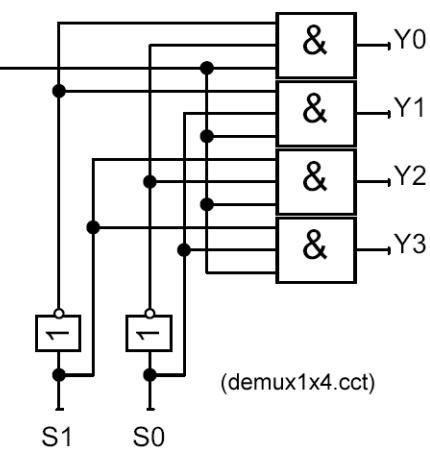


Kodirniki

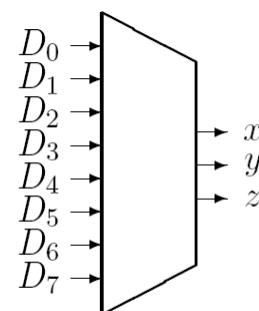
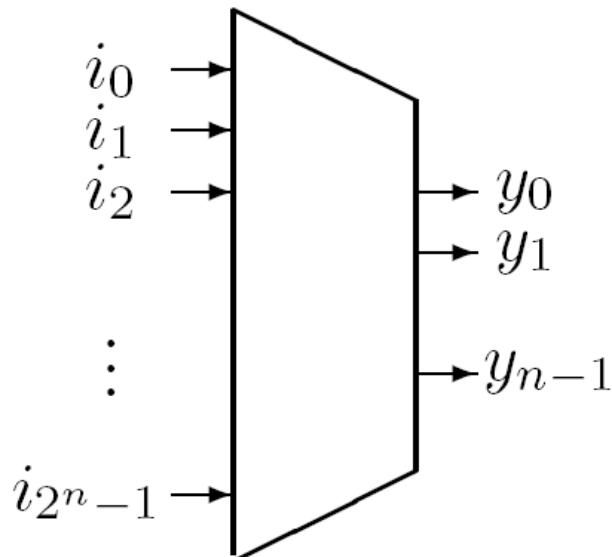


D_0	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	D_7	X	Y	Z
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

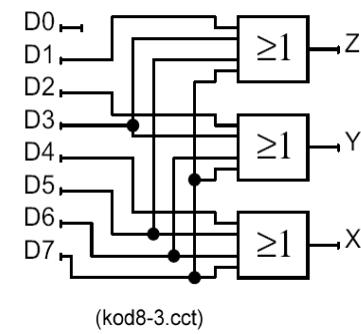
$$\begin{aligned}
 x &= D_4 + D_5 + D_6 + D_7 \\
 y &= D_2 + D_3 + D_6 + D_7 \\
 z &= D_1 + D_3 + D_5 + D_7
 \end{aligned}$$



Dekodirniki

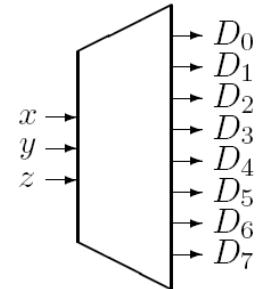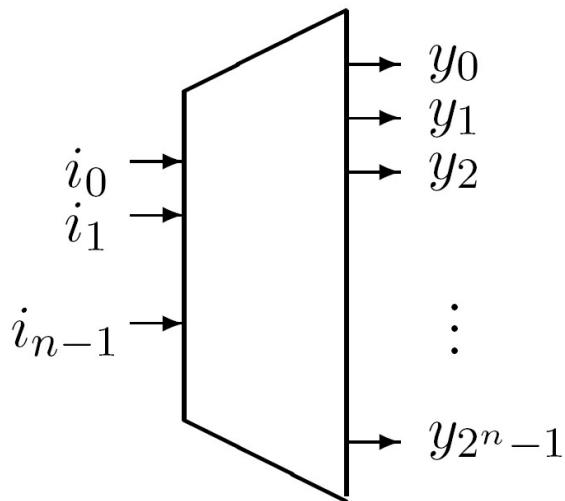

X	Y	Z	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆	D ₇
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

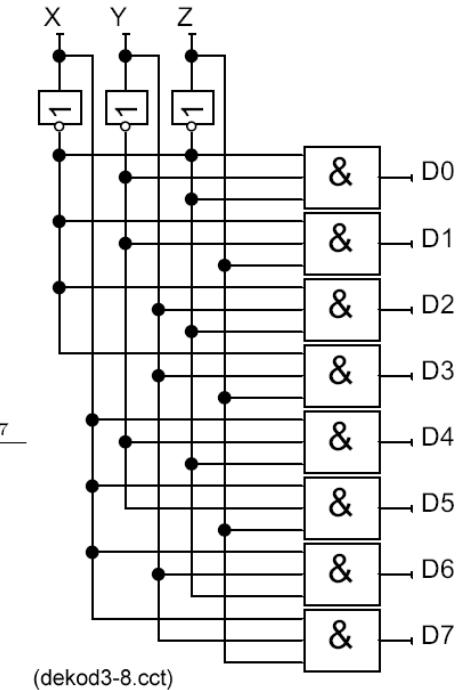

$$\begin{array}{llll} D_0 = \overline{X} \overline{Y} \overline{Z} & D_2 = \overline{X} Y \overline{Z} & D_4 = X \overline{Y} \overline{Z} & D_6 = X Y \overline{Z} \\ D_1 = \overline{X} \overline{Y} Z & D_3 = \overline{X} Y Z & D_5 = X \overline{Y} Z & D_7 = X Y Z \end{array}$$




Primerjalniki

Primer: primerjalnik Dveh dvobitnih števil


A_1	A_0	B_1	B_0	$X(>)$	$Y(=)$	$Z(<)$
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1	0

Boolov izraz za $X = (A > B)$

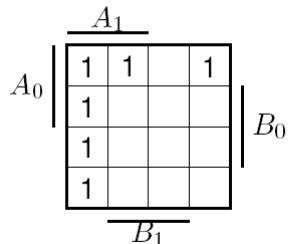


$$X = A_1 \overline{B_1} + A_0 A_1 \overline{B_0} + A_0 \overline{B_0} \overline{B_1}$$

Boolov izraz za $Y = (A = B)$

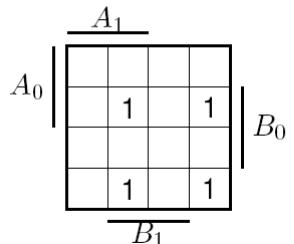

$$\begin{aligned} Y = & \overline{A_0} \overline{A_1} \overline{B_0} \overline{B_1} + A_0 \overline{A_1} B_0 \overline{B_1} + \\ & + \overline{A_0} A_1 \overline{B_0} B_1 + A_0 A_1 B_0 B_1 = \\ & (\text{ker ne gre minimizirati, poskusimo drugače:}) \\ & \overline{A_1} \overline{B_1} (A_0 B_0 + \overline{A_0} \overline{B_0}) + A_1 \overline{B_1} (A_0 B_0 + \overline{A_0} \overline{B_0}) = \\ & (A_1 B_1 + \overline{A_1} \overline{B_1})(A_0 B_0 + \overline{A_0} \overline{B_0}) = \\ & (A_1 \oplus B_1)(A_0 \oplus B_0) \end{aligned}$$


Boolov izraz za $Z = (A < B)$

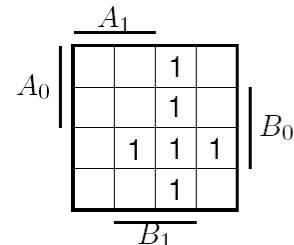


$$Z = \overline{A_1} B_1 + \overline{A_0} \overline{A_1} B_0 + \overline{A_0} B_0 B_1$$



Primerjalniki

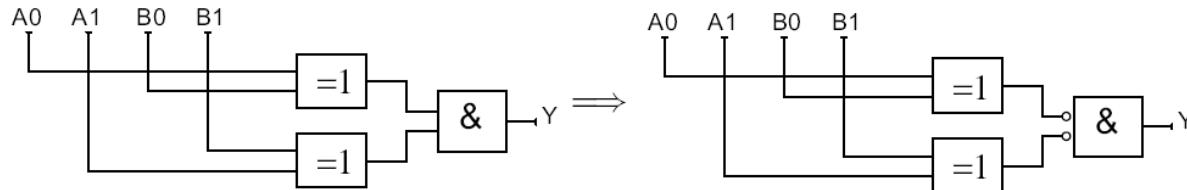

Skupna shema primerjalnika:

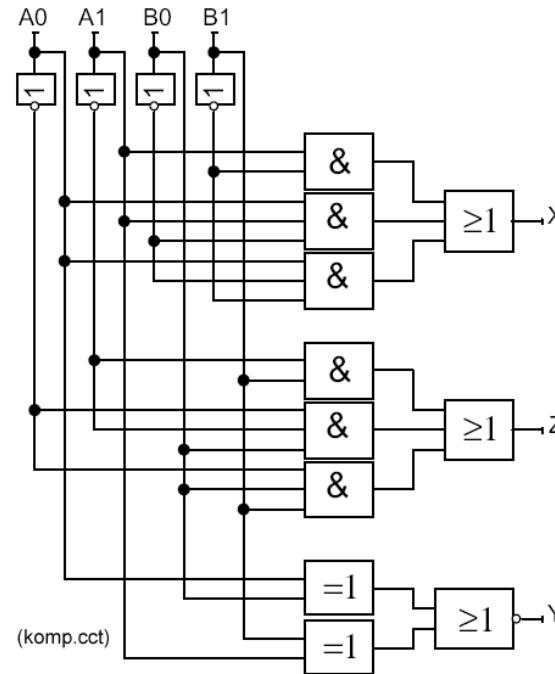


Seštevalniki

Polovični:

Karakteristična
tabela polovičnega
seštevalnika

a	b	s	c
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1



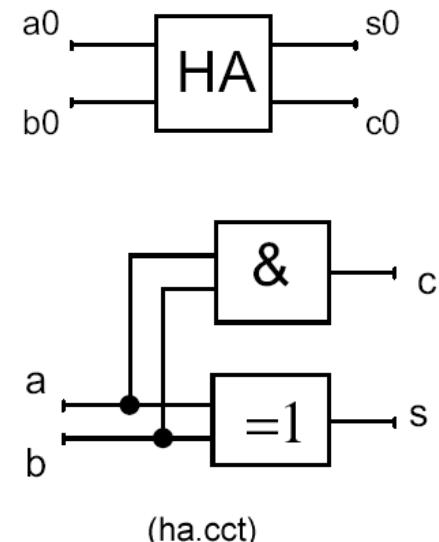
$$s = \bar{a}b + a\bar{b} = a \oplus b$$
$$c = ab$$



Seštevalniki

Popolni:

$a_i \text{ in } b_i$			$s' \text{ in } c_{i-1}$		$c' + c''$		c_i
a_i	b_i	c_{i-1}	s_i	c_i	s_i	c''	
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	0	1	1

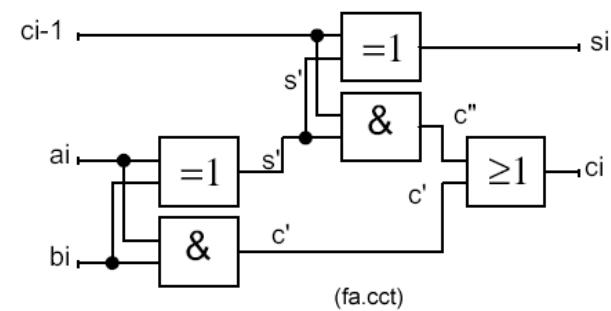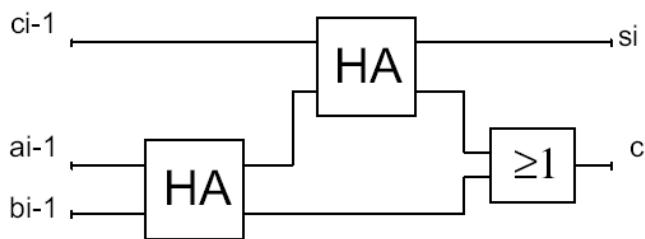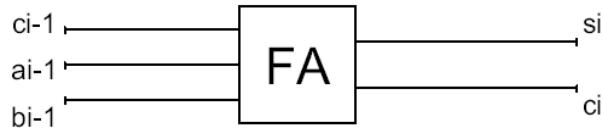

Seštevalniki

Večbitni:

