
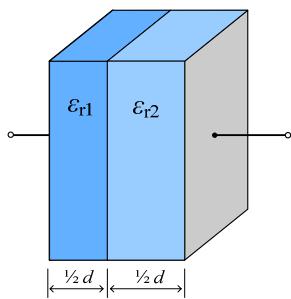


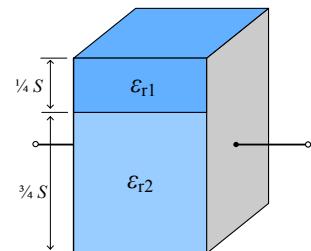
1. Med ravnima kovinskima ploščama površine $S = 0,5 \text{ m}^2$ sta zaporedno nameščena dielektrika z $\epsilon_{r1} = 3$ in $\epsilon_{r2} = 5$. Na plošči je pritisnjena napetost U tako, da sta plošči nanelektreni z nabojem $Q = 2 \cdot 10^{-6} \text{ As}$, razdalja med ploščama pa je $d = 6 \text{ cm}$. Izračunajte napetosti na posameznih dielektričnih in kapacitivnost tega ploščatega kondenzatorja.




2. Med ravnima kovinskima ploščama površine $S = 0,25 \text{ m}^2$ sta vzporedno nameščena različna dielektrika z $\epsilon_{r1} = 4$ in $\epsilon_{r2} = 3$. Med plošči je pritisnjena napetost $U = 10 \text{ kV}$, razdalja med ploščama pa je $d = 2 \text{ cm}$. Izračunajte kakšen je celoten naboj na ploščah in kakšna je kapacitivnost tega ploščatega kondenzatorja.



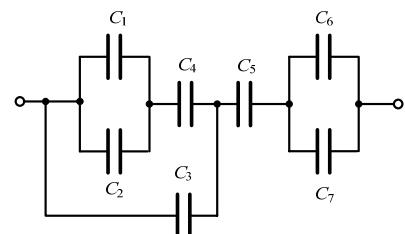
3. Kako se porazdeli napetost 600 V na kondenzatorje v podanem vezju?
 $C_1 = 10 \text{ pF}$, $C_2 = 10 \text{ pF}$, $C_3 = 20 \text{ pF}$, $C_4 = 20 \text{ pF}$,
 $C_5 = 30 \text{ pF}$, $C_6 = 20 \text{ pF}$, $C_7 = 10 \text{ pF}$.



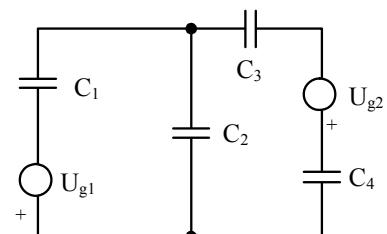4. V podanem vezju izračunajte napetosti na kondenzatorjih.
 $U_{g1} = 50 \text{ V}$, $U_{g2} = 100 \text{ V}$,
 $C_1 = 8 \text{ nF}$, $C_2 = 6 \text{ nF}$, $C_3 = 3 \text{ nF}$, $C_4 = 10 \text{ nF}$



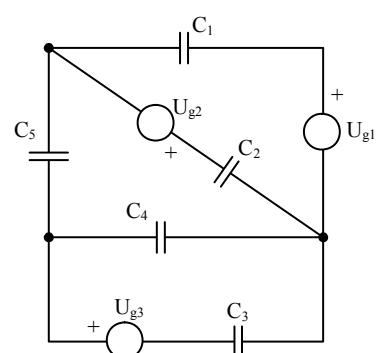5. Po metodi Kirchofovih zakonov izračunajte napetosti na kondenzatorjih.
 $U_{g1} = 10 \text{ V}$, $U_{g2} = 13 \text{ V}$, $U_{g3} = 16 \text{ V}$
 $C_1 = 2 \text{ pF}$
 $C_2 = 8 \text{ pF}$
 $C_3 = 1 \text{ pF}$
 $C_4 = 4 \text{ pF}$
 $C_5 = 6 \text{ pF}$



Rešitve

$$U_1 = 4524 \text{ V}$$

$$1. \quad U_2 = 2715 \text{ V}$$

$$C = 276,56 \text{ pF}$$

$$2. \quad Q = 3,6 \cdot 10^{-6} \text{ As}$$

$$C = 360 \text{ pF}$$

$$3. \quad U = \begin{bmatrix} 100 \\ 100 \\ 200 \\ 100 \\ 200 \\ 200 \\ 200 \end{bmatrix} \text{ V}$$

$$4. \quad U = \begin{bmatrix} -11,3 \\ 38,67 \\ 47,1 \\ 14,1 \end{bmatrix} \text{ V}$$

$$5. \quad U = \begin{bmatrix} 15,9 \\ 7,08 \\ 17,77 \\ -1,7 \\ 4,14 \end{bmatrix} \text{ V}$$