

**UNIVERZA V MARIBORU**

**FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO  
IN INFORMATIKO**

**ELEKTRODINAMIKA  
Vaja 5 : Enofazni transformator**

## 1.0. Besedilo vaje:

V programskega paketu MATLAB/SIMULINK preizkusite simulacijski model enofaznega transformatorja z nelinearno magnetno karakteristiko. Model vzbujajte s sinusno napetostjo nazivne amplitude in frekvence  $u_1 = U_1 \cos(\omega t - \delta)$ . Izvedite naslednje preizkuse vklopa transformatorja:

a) odprte sekundarne sponke pri kotu:

$$\bullet \delta = 0 \text{ in}$$

$$\bullet \delta = \pi/2,$$

b) kratko sklenjene sekundarne sponke pri kotu  $\delta = 0$  in

c) obremenitev z impedanco  $Z_L = (U_{2n}/S_n)$  pri kotu  $\delta = 0$ .

Rišite časovne odzive primarne in sekundarne napetosti  $u_1(t)$  in  $u_2(t)$ , primarnega, sekundarnega in magnetilnega toka  $i_1(t)$ ,  $i_2(t)$  in  $i_m(t)$ , ter časovne odzive dovedene, odvedene in izgubne moči  $p_1(t)$ ,  $p_2(t)$ ,  $p_{izg}(t)$  in energije  $W_1(t)$ ,  $W_2(t)$ ,  $W_{izg}(t)$ . Izrišite tudi nelinearno magnetno karakteristiko transformatorja  $\Psi_m(I_m)$  in odziv  $\psi_m(i_m)$ .

## 2.0 Simulacijski model:

```
% PARAMETRI NUMERIČNEGA RAČUNANJA:  
tstop= 80e-3; % Končni čas  
T0= 20e-6; % Korak izračuna  
% Parametri sistema:  
R= 0.5; % Upornost:  
L= 5e-3; % Induktivnost:  
C=500e-6; % Kapacitivnost:  
  
% Vzubjanje:  
Um=1; % Vrednost napetosti:  
izp=0; % Začetni pogoj za tok:  
  
Um=1; % vrednost napetosti  
delta=0; % kot pri vklopu  
% delta=pi/2  
T=5e-3;  
omg=1/(sqrt(L*C)); % krožna frekvenca  
izp=0;  
  
% Zagon izračuna  
% (brez da bi bilo potrebno klikati start simulation)  
sim ('vaja6_sim')  
  
% IZRAČUN MOČI IN ENERGIJE  
pd=u.*i; %izračun moči  
pizg=i.^2*R;  
pmag=e.*i;  
pel=Uc.*i;  
  
wd = integral(pd,T0);  
wizg=integral(pizg,T0);  
wmag=integral(pmag,T0);  
wel=integral(pel,T0);  
  
% IZRIS REZULTATOV  
figure(1)  
subplot(3,1,1)  
plot(t,u,'r')  
grid on % mreža na grafu  
xlabel('t(s)') % označiš stranice
```

```

ylabel ('u(V)')
title ('casovni odziv RL vezja')
legend ('u')
ylim ([-1.1, 3.1]) % spremjanje y osi

% Tokovni graf
subplot(3,1,2)
plot(t,i,'b')
grid on
xlabel('t(s)')
ylabel ('i(A)')
legend ('i')
%ylim ([-0.1, 2.1])
%axis square      % naredi kvadraten graf

% Inducirano napetostni graf
subplot(3,1,3)
plot(t,e,t,Uc,'g')
grid on
xlabel('t(s)')
ylabel ('e(V)')
legend ('e', 'Uc')


%%%%%%%%%%%%%%%
% IZRAČUN MOČI IN ENERGIJE

%Izris moči in energije
figure(2)
subplot(2,1,1)    % moči
plot(t,pd,'b',t,pizg,'r',t,pmag,'m',t,pel,'k') % barve so opcionalne
grid on
ylabel('moči [W]')
legend ('p_d','p_{izg}', 'p_{mag}', 'p_{el}')
%ylim([-0.1,2.1])


subplot(2,1,2)    % energije
plot(t,wd,'b',t,wizg,'r',t,wmag,'m',t,wel,'k')
grid on
ylabel('energija [J]')
xlabel('t (s)')
legend ('w_d','w_{izg}', 'w_{mag}', 'w_{el}')
%ylim([-0.1,2.1])

```

### 3.0. Prikaz rezultatov:

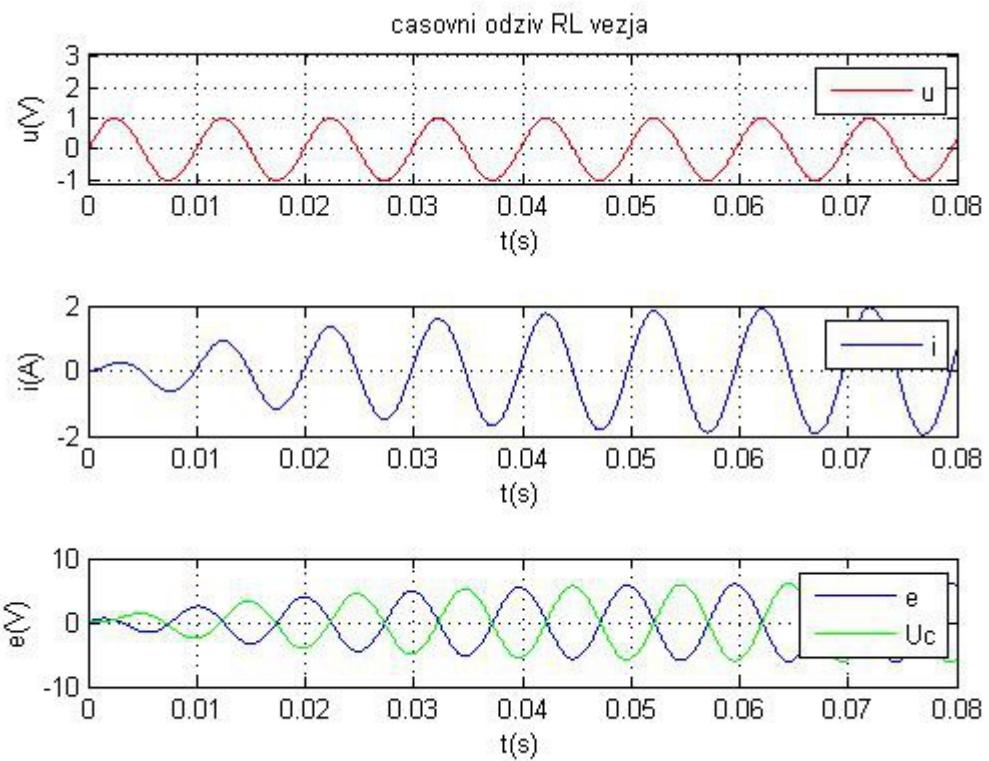

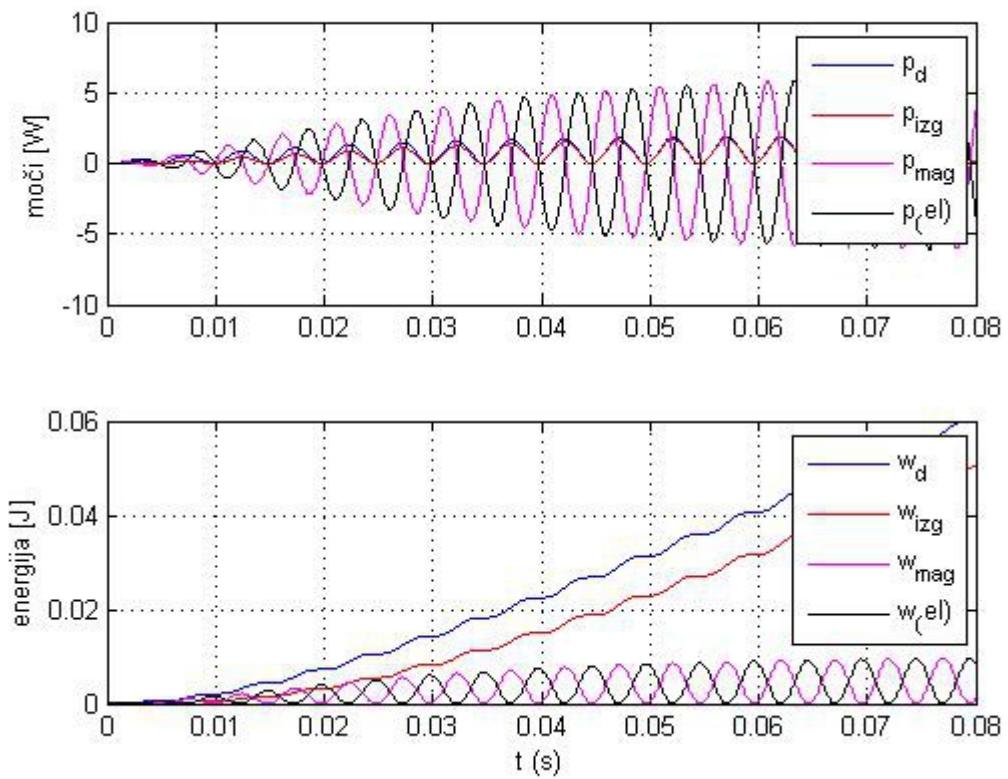3.1. Shema časovnih odzivov napetosti in toka



3.2 Shema časovnih odzivov moči in energij

#### **4.0. Komentar:**

Opazili smo, da lahko z preprosto nadgradnjo predhodnih vaj napravimo precej zanesljivo simulacijo enofaznega transformatorja, ki bi nam lahko prikazala vse potrebne veličine pri izdelavi pravega transformatorja. Glavno vlogo je imelo simulacijsko vezje v SIMULINK-u, ki je predstavljalo enačbeni model transformatorja. To enačbo smo izpeljali iz osnovnih enačb za induktivnost in upornost, ter z malo znanja o sestavi transformatorja.