


Analiza elektronskih vezij

15. Vaja: Meritve na primerjalniku napetosti - komparator

Uporabite modul z operacijskim ojačevalnikom in izberite upore R_1 , R_2 (470 Ω do 2,2 k Ω), R_3 (potenciometer 100 k Ω oz 1M Ω), ter sestavite merilno vezje za:

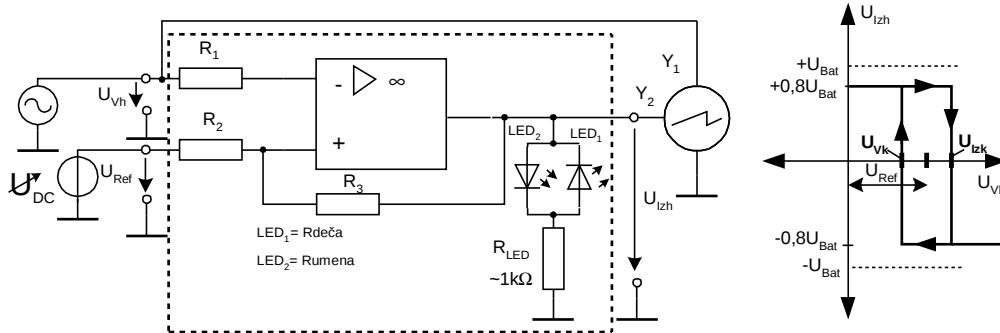1. Meritve na enonivojskem primerjalniku s histerezo (komparator)

$R_1 = \underline{\hspace{2cm}}$; $R_2 = \underline{\hspace{2cm}}$; $R_{3a} = \underline{\hspace{2cm}}$;



Na stabiliziranem napajalniku nastavite enosmerno napetost med +2V in +5V (kot referenčni nivo), na generatorju pa izberite trikotno obliko frekvence npr. 1kHz, kateri dodajte še enosmerno prednapetost (DC offset). Amplitudo oz. DC offset trikotne napetosti nastavite tako, da se ta signal spreminja pod in nad nastavljenim referenčnim nivojem. Z potenciometrom R_3 nastavite histerezo komparatorja, ki naj znaša med 10% in 20% referenčne napetosti (kanal Y2 naj bo priključen na + vhod operacijskega ojačevalnika)


- Iz oscilograma (Y2) izmerite :**

- zgornji referenčni nivo: $U_{refH} = \underline{\hspace{2cm}}$
- spodnji referenčni nivo: $U_{refL} = \underline{\hspace{2cm}}$
- izračunajte velikost histereze: $\Delta U_{ref} = U_{refH} - U_{refL}$


- Na DC napajalniku spremnjajte enosmerno napetost**

- opazujte spremjanje razmerja impulz/pavza signala na izhodu – PWM signal
- opazujte odziv obih LED diod glede na razmerje impulz/pavza
- znižajte frekvenco generatorja na 1Hz in opazujte odziv LED diod


Oscilogram U_{vh} ; U_{ref}

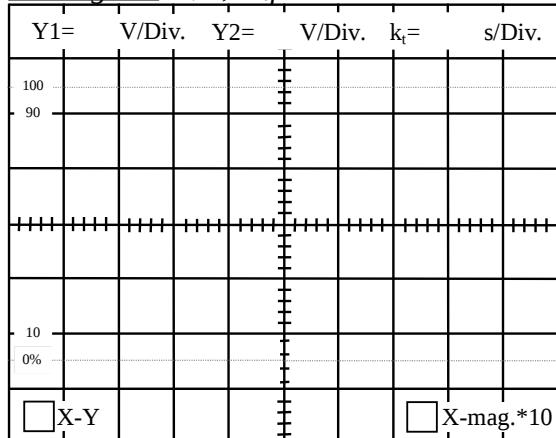

Oscilogram U_{vh} ; U_{izh}

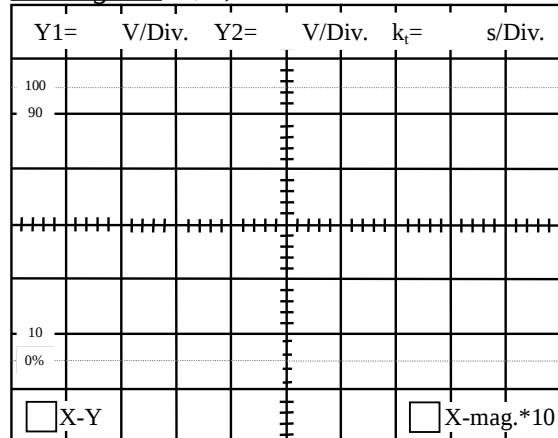

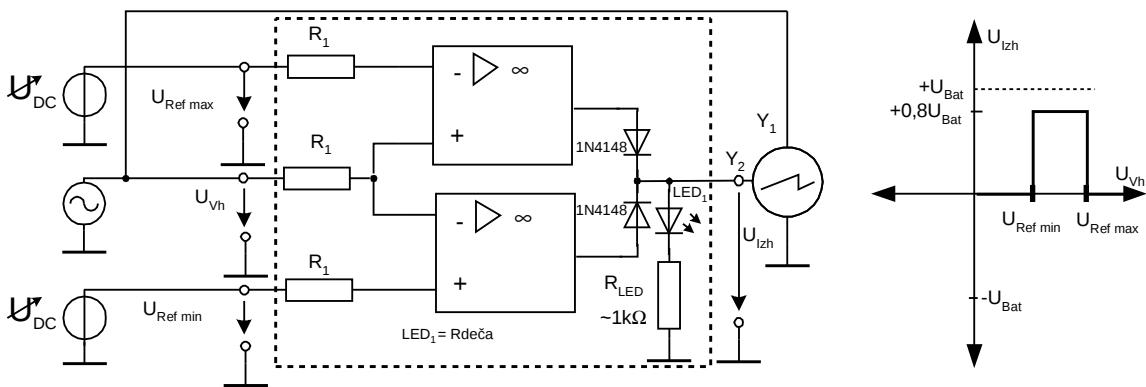2. Meritve na dvonivojskem primerjalniku (MIN /MAX diskriminator)



Na prvem stabiliziranem napajjalniku nastavite enosmerno napetost med +1V in na drugem +3V (kot referenčna nivoja MIN in MAX).

Na generatorju izberite trikotno obliko signala frekvence npr. 1Hz, kateri dodajte še enosmerno prednapetost (DC offset).

Amplitudo oz. DC offset trikotne napetosti nastavite tako, da se bo signal presegal spodnji in zgornji referenčni nivo.

Na generatorju spremojte enosmerno prednapetost (DC offset) in opazujte odzivanje LED diod, ter analizirajte oscilogram na izhodu.

- Na generatorju spremojte enosmerno prednapetost (DC offset)


- g) opazujte odzivanje LED diod na izhodu
- h) razmislite o možni uporabnosti tega vezja

- Prerišite oscilogram :

kanal Y1 \Rightarrow U_{vh} ;

kanal Y2 \Rightarrow U_{izh}

Oscilogram U_{vh} ; U_{izh}

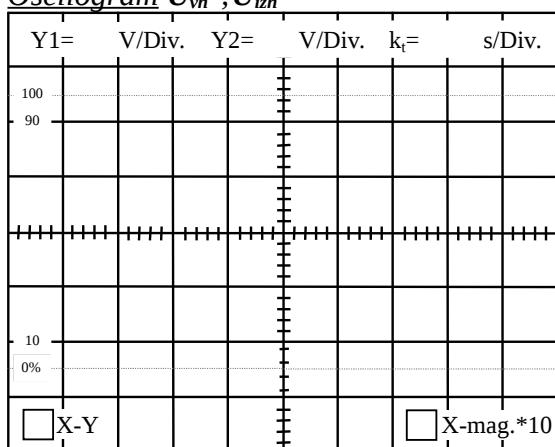



VIŠJA STROKOVNA ŠOLA