

## 2.6 DIGITALNA VEZJA NA OSNOVI PROGRAMIRLJIVE LOGIKE

### 2.6.1 ENOSTAVNA PROGRAMIRLJIVA LOGIČNA POLJA-SPLOŠNO

Za enostavna programirljiva logična polja je značilno, da so sestavljena iz matrične strukture, ki vsebuje komponente-vrata logičnega polja IN in iz matrike komponent logičnega polja ALI. Vse komponente v obeh matričnih strukturah so s številnimi programirljivimi povezavami med sabo tudi univerzalno povezane (vse možne kombinacije). S pomočjo programiranja ima uporabnik možnost, da v programirljivem delu logičnega polja s pomočjo programatorja in ustrezne programske opreme vzpostavi oz. prekine potrebne povezave. Na ta način se nepotrebne oz. škodljive povezave prekinejo, ostanejo pa tiste, ki omogočajo realizacijo željenih logičnih funkcij. S takšnimi vezji je mogoče načrtovati zaključene sklope digitalnih vezij v enem samem integriranem vezju.



Glede na to, katera od obeh matrik je fiksna (uporabnik je ne more spreminjati) in katera je programirljiva ločimo: **PAL** (programirljivo polje IN, fiksno polje ALI), **PROM** (fiksno polje IN, programirljivo polje ALI) in **PLA** (programirljivo polje IN, programirljivo polje ALI). Vse tri vrste PROM, PAL in PLA so izvedene v bipolarni tehniki in za katere je značilno, da se pri postopku programiranja neželjene povezave prekinjajo. Vsaka povezava v matriki vsebuje tudi oslajbljeno točko, ki jo je mogoče pri postopku programiranja trajno prekiniti s povečanim tokom. Zaradi fizičnih prekinitev postopek seveda ni reverzibilen in je zato možno le enkratno programiranje pri katerem se sprošča tudi precej toplote. V elektronskih vezjih jih najdemo v obliki karakter generatorjev, kodnih pretvornikov, kodnih ključev ipd., vendar niso več primerna za novo vgradnjo. V novejšem času so jih izpodrinila sodobnejša in zmogljivejša programirljiva vezja tipa **GAL**.

**GAL** (*Generic Array Logic*) so programirljiva logična polja v MOS tehnologiji, za katere je značilno, da so za križne povezave v matričnem polju uporabljeni MOSFET transistorji, ki so normalno vsi v neprevodnem stanju. Glede na to, da lahko s pomočjo programiranja definiramo stanje prevodnosti MOSFET transistorja, je mogoče večkratno spreminjanje zakonitosti logičnih funkcij – reverzibilen proces. Poleg tega imajo GAL vezja vgrajeno na izhodu še makro celico, kateri je prav tako možno s programiranjem določiti način delovanja. Ker makro celice vsebujejo tudi flip-flope je možno z GAL vezji izvesti tudi različna sekvenčna vezja, poleg tega pa omogočajo, da lahko izhode uporabimo tudi kot vhode.
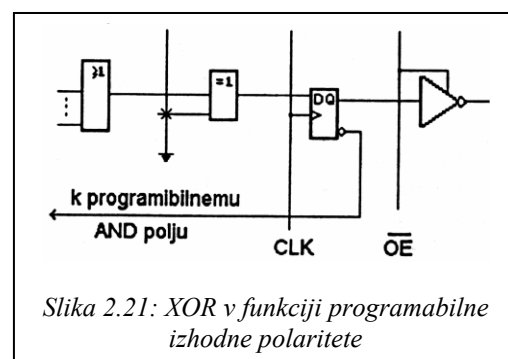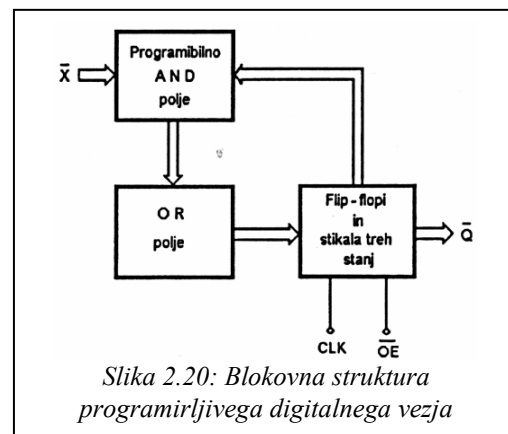
#### Arhitektura programirljivih vezij

Glede na to, da programirljiva vezja vsebujejo veliko število medsebojnih povezav, bi postalo vezje popolnoma nepregledno, če bi vrisali vse črte. Zato je v uporabi simboličen način ponazarjanja večjega števila povezav s skupnimi lastnostmi, vendar pa je možno preko zunanjih priključkov vsako od povezav enoumno nasloviti in jo programirati. Obstaja veliko različnih izvedb teh vezij, vse z namenom, da bi bila čim bolj univerzalno uporabljiva. Nekatera vezja omogočajo tudi notranje generiranje signalov kot npr. *output enable* (OE) ali urinih impulzov (CLK). Zelo uporabljiva lastnost je tudi programirljiva izhodna polariteta.



Slika 2.21 prikazuje del programirljivega vezja, pri katerem je poleg ostalega programirljiv tudi en vhod XOR člena, kar omogoča negacijo. Ta vhod je normalno priključen na potencial mase in v tem primeru deluje XOR le kot vmesnik-*buffer*. V primeru programiranega stanja na drugem vhodu XOR v logično 1 (prekinjena povezava) pa postane XOR v funkciji negatorja vhodnega signala.




Programirljiva izhodna polariteta pa ni ugodna samo navzven, temveč je lahko dobrodošla tudi v smislu poenostavitve logičnih izrazov. Pogosto se namreč zgodi, da zaradi omejenega števila vhodov v polju OR določene funkcije ne moremo realizirati, ker ima le ta v vsoti preveč členov konjunkcij. V takem primeru je smiselno preveriti, če nima morda negirana funkcija manjše število členov, kar pa ne predstavlja več ovire za realizacijo.

Izhodno funkcijo je seveda še potrebno negirati z XOR.

 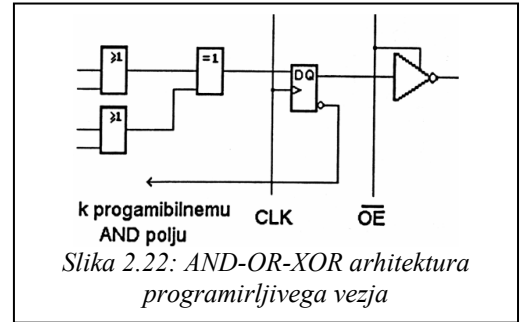Obstajajo pa tudi izvedbe, ki imajo na istem mestu XOR s fiksno povezanimi vhodi na izhode OR vezij in predstavljajo zaporedno strukturo AND-OR-XOR (slika 2.22). Prednost take arhitekture si lahko najbolje ogledamo na primeru realizacije XOR funkcije med štirimi spremenljivkami:  $X_1 \oplus X_2 \oplus X_3 \oplus X_4$ .



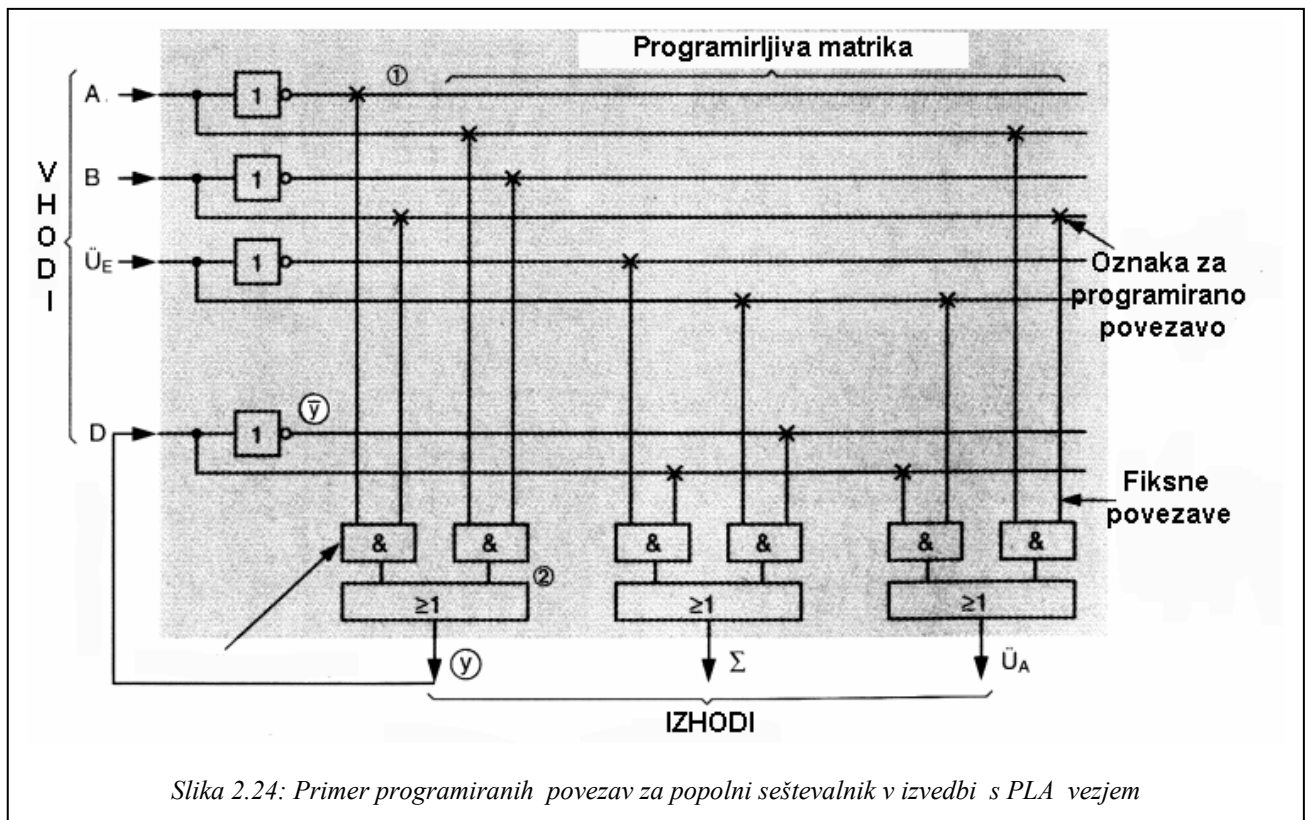
Na sliki 2.23 vidimo, da bi pri realizaciji z navadnim vezjem potrebovali 8-vhodni OR (a), če pa uporabimo kombinacijo AND-OR-XOR pa zadostujeta že dva dvovhodna OR elementa (b). Razlika je očitna!



### 2.6.2 GAL - PROGRAMIRLJIVA VEZJA

Za razliko od družine PAL vezij, ki so v bipolarni tehnologiji, so GAL vezja v CMOS tehnologiji, kar omogoča še večjo zmogljivost in imajo namesto navadnih spominskih celic tako imenovane makro celice. v makro celici je poleg spominskih celic še nekaj programirljivih multipleksorjev, ki omogočajo spreminjanje konfiguracije makro celice, kar pomeni, da lahko uporabnik sam izbira arhitekturno zasnovo sekvenčnega dela vezja. Glede na proizvajalca obstajajo določene razlike v arhitekturni zasnovi makro celice.

**Makro celica** na sliki (Altera) ima vgrajene tri multipleksorje, ki omogočajo neodvisno programiranje izhodnih linij, povratnih zvez in taktnih impulzov za vsako celico posebej. Seleksijski vhodi multipleksorjev-MUX so krmiljeni z izhodi EEPROM vezja (na sliki niso prikazani).

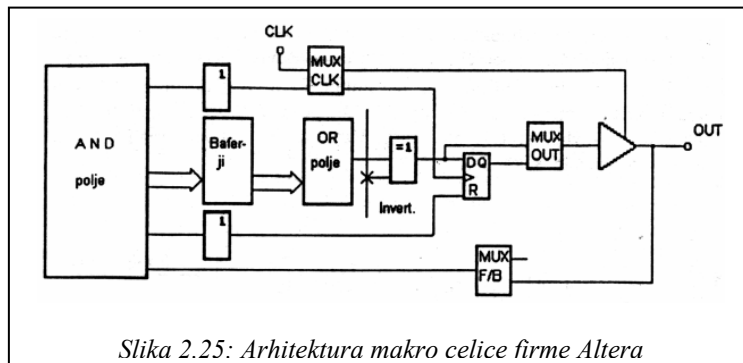

Slika 2.25: Arhitektura makro celice firme Altera


Izhodni MUX *OUT* določa ali bo izhod sekvenčen ali kombinacijski (kombinacijski bo takrat ko bo namesto izhoda izbran vhod v spominsko celico). MUX *F/B* v povratni vezavi odloča o tem ali bo vhod v AND polje priključen na izhod spominske celice ali pa na zunanji signal. Na ta način lahko programiramo zunanje priključke tako, da so vhodi ali pa izhodi in za vsako celico posebej.

Nekatere izvedbe imajo v celici dve povratni vezavi, kar omogoča, da lahko izkoristimo spominsko celico za notranje stanje, pripadajoč priključek (izhod) pa kot neodvisen vhod, kar bistveno poveča izkoriščenost vezja. MUX *CLK* omogoča izbiro urinega impulza med zunanjim ali notranjim - v makro celici generiranim signalu. Ker je drugi urin (taktni) vhod generiran z neko konjunkcijo, je takt lahko tudi kombinacija neodvisnih vhodov ali pa zunanjega taktnega signala.

#### Režimi nastavitvev makro celice

Celico programiramo s pomočjo bitov SYN, AC=, AC1(n) in XOR(n). Biti SIN in AC= imata vpliv na vsa makro celice istočasno, medtem ko lahko bita AC1(n) in XOR(N) določimo za vsako celico posebej.

Izhodi AND vezij so priključeni na OR vezje z 8 vhodi. Eden od izhodov je lahko priključen tudi na trinivojski inverter na izhodu. Stanje bitov AC= in AC! vpliva na položaj »preklopnikov«. XOR bit vpliva na XOR vezje: 0 stanje prepušča, 1 pa invertira. SYN bit v stanju 0 omogoči povezave CK in OE.  $Q_{(n)}$  predstavlja izhod makro celice,  $Q_{(m)}$  pa je izhod sosednje makro celice (glej tabelo na sliki 2.26).

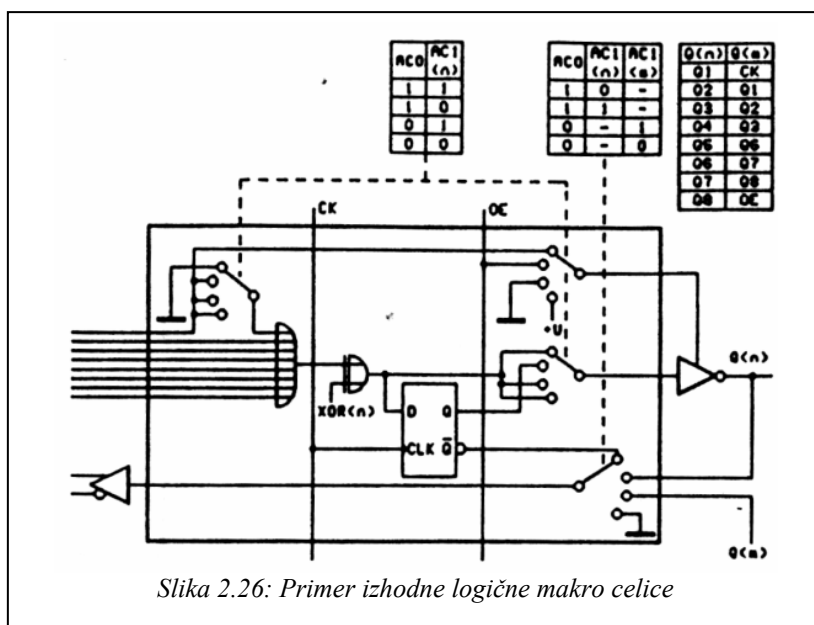


Slika 2.26: Primer izhodne logične makro celice
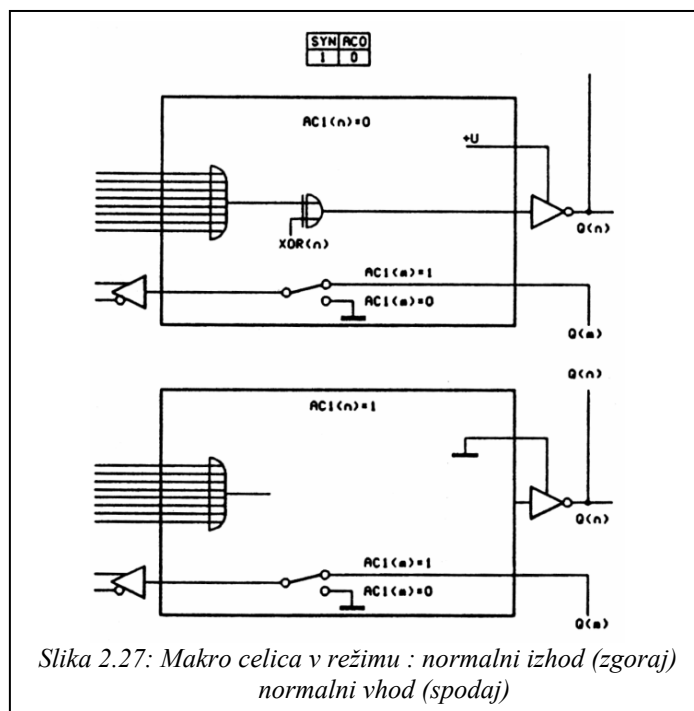
### Normalni vhod ali izhod.

Pri tem načinu je stanje izhoda odvisno od stanja na vhodih in na povratnih vezavah. Izhod pa je lahko tudi onemogočen, zato se v tem primeru izhodna sponka uporabi kot vhod in je priključena na vhod povratne vezave naslednje makro celice.


Bit SYN je na logični 1, bit AC= pa na logični 0. XOR bit invertira izhod OR vezja, če je na 1, sicer pa prepušča. Če je bit AC! na 0, je izhod omogočen, če pa je AC1 na 1, je onemogočen in ga lahko uporabimo kot vhod. Stanje bita AC1 sosednje celice določa povezavo vhoda povratne vezave na maso ali na izhod sosednje makro celice. Sosednja makro celica je zgornja za makrocelice 2,3 in 4, ter spodnja za celice 5,6 in 7. Vhod povratne vezave skrajnih makro celic je priključen na sponko CK ali OE. Za dodatne vhode uporabimo najprej zunanje makro celice.


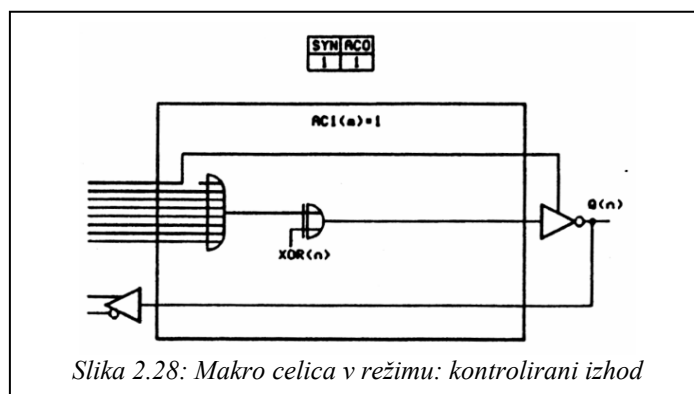
### Kontrolirani izhod

V tem načinu je eden od vhodov OR vezja uporabljen za kontrolo izhoda (ali je izhod aktiven ali pa v stanju visoke impedance). Ostalih 7 vhodov OR vezja pa vpliva na logično stanje izhoda.


Biti SYN, AC= in AC! so na logični 1. XOR bit invertira izhod OR vezja, če je na 1, sicer pa normalno prepušča. Izhodni inverter je priključen na vhod povratne vezave, razen pri skrajnih makro celicah, kjer je povratna vezava priključena na vhod CK oziroma OE.




### Registrirani ali kontrolirani izhod

Pri registriranem izhodu se stanje izhoda spremeni pri prehodu vhoda CK iz 0 na 1 in če je izhod omogočen s pomočjo vhoda OE. Kontrolirani izhod pa deluje enako kot v prejšnjem primeru.

Če je bit AC! v stanju 1, deluje izhod enako kot v prejšnjem primeru. Če pa je bit AC1 na 0, je izhod registriran. To pomeni, da se informacija iz OR vezja in XOR vezja prenese v D flip-flop ob pozitivnem pragu na vhodu CK (clock), ter se ne spremeni do naslednje spremembe iz 0 na 1 na vhodu CK. Stanje D-flip flopa se prenese na izhod, če je signal OE na 1, oziroma če je pin 11 na 0. Sicer je izhod v stanju visoke impedance. Tudi v tem primeru je lahko XOR uporabljen za eventuelno potrebo po invertiranju.

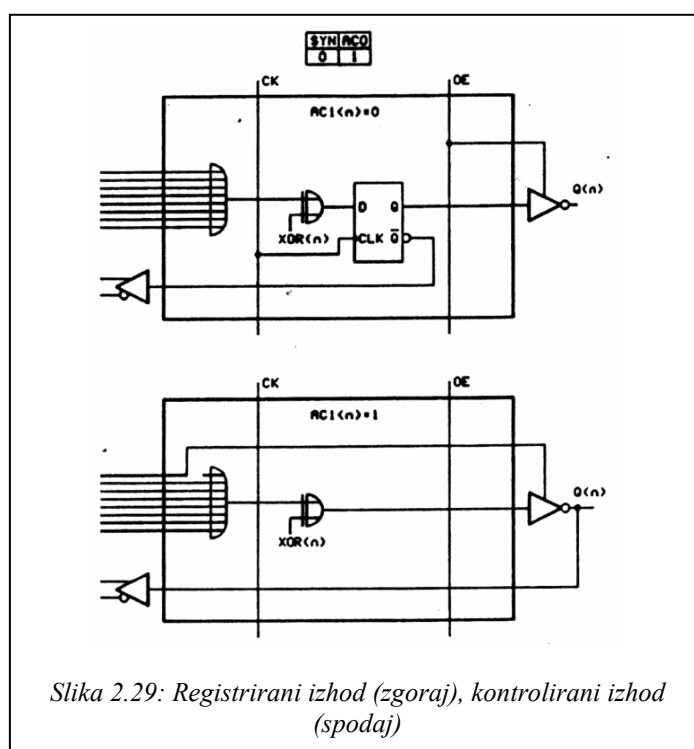

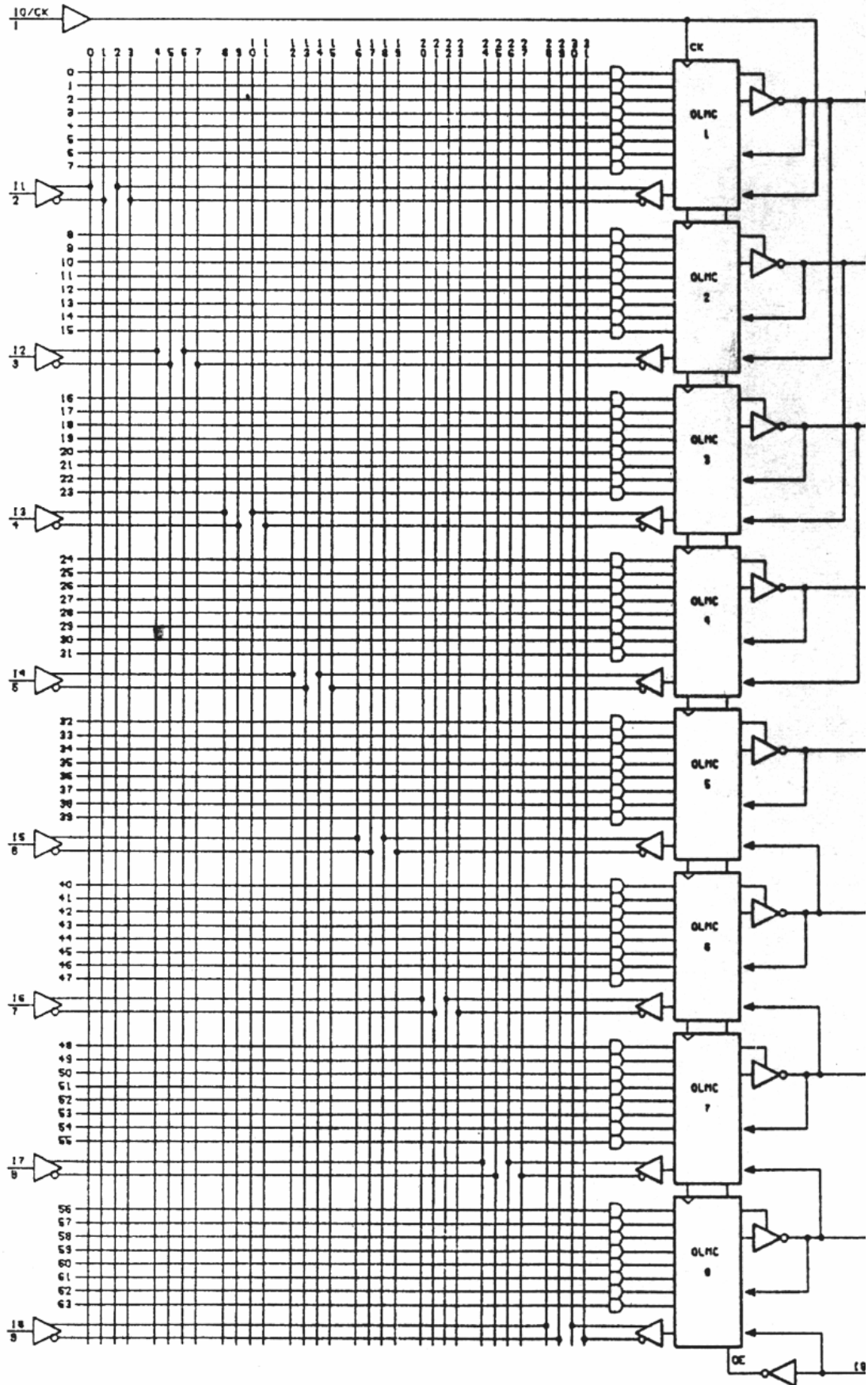**PRILOGA 6: Primer arhitekture notranjih povezav v GAL vezju (GAL 16V8)**



### 2.7.1.1 Programiranje GAL oziroma PALCE vezij


GAL vezja lahko programiramo s pomočjo ustreznega programatorja, katerega priključimo na računalnik običajno preko paralelnega vodila LPT1. Na računalniku mora biti naložena tudi pripadajoča programska oprema. Programatorje in programsko opremo ponudniki programirljivih vezij neprestano posodablajo, kar omogoča uporabniku vedno lažje delo. Za primer si oglejmo postopek programiranja s pomočjo programa, ki deluje še v DOS okolju.

S pomočjo »Mega Max« programatorja je možno programirati različne vrste programibilnih vezij kot so logična polja, mikrokontrolerji in EPROM-i različnih proizvajalcev. V nadaljevanju bo opisan postopek programiranja GAL vezij tipa PALCE.


Ker deluje pripadajoči program v DOS okolju, ne moremo uporabiti miške za izbiranje ukazov ali zaslonskih oken znotraj programskega okna temveč s pomočjo tipke TAB, smernimi tipkami in tipko ESC, s katero zapustimo predhodni meni. Program lahko napišemo v obliki tekstovne datoteke po pravilih za program z nekim urejevalnikom besedila (npr. WordPad). V tekstovni datoteki so lahko pod ustrezno oznako zapisani tudikomentarji, ki pa se kasneje ne prevajajo v jezik, ki ga programator razume. Komentar je zgolj za lažje kasnejše popravke oz. za pomoč pri orientaciji v programu. Napisani tekstovni program se nato s pomočjo GAL assemblerja prevede v obliko (JEDEC datoteka), ki jo programator »razume« in katera definira vsa mesta, ki morajo biti »programirana«

#### Postopek programiranja je sledeč:

 
1. Najprej je potrebno v meniju **Select/PLD** izbrati ustrezen tip komponente oz. **PLD (Programmable Logic Device)** npr. **PALCE16V8H**, kot kaže slika spodaj.



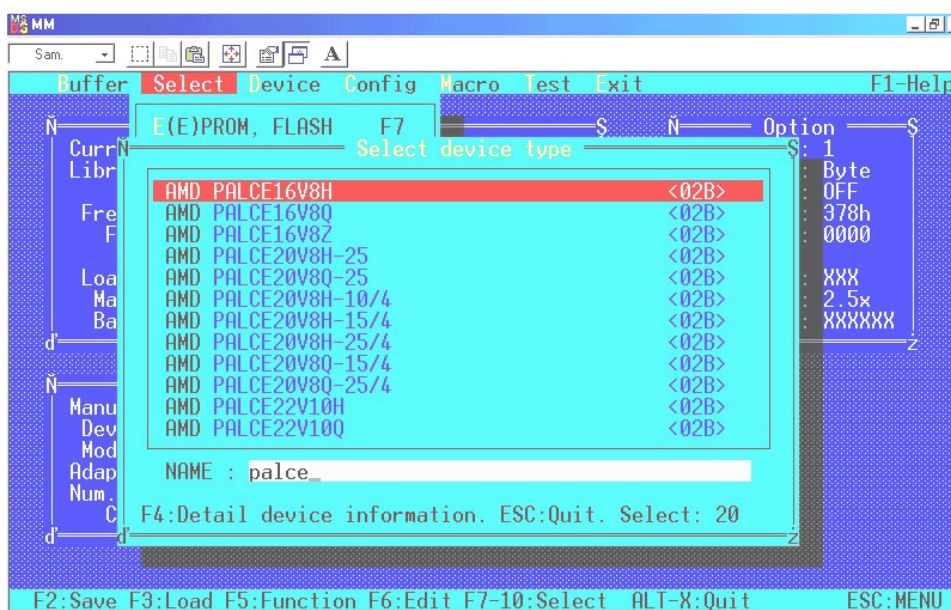
2. V programator je potrebno vstaviti ustrezen vtični modul, ki je potreben za to skupino vezij. Oznaka modula se vidi v desnem delu zaslonskega okna (Module Name) <02B> na sliki spodaj.



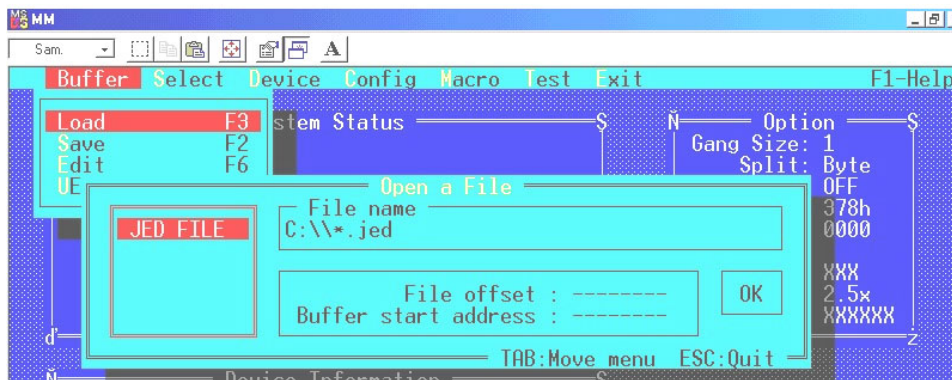
3. Zatem z ukazom **Buffer/Load** naložimo vsebino prevedenega programa v JEDEC datoteko, v začasni pomnilnik. Postopek programiranja lahko pričnemo z ukazom **Device/Function/Program**.



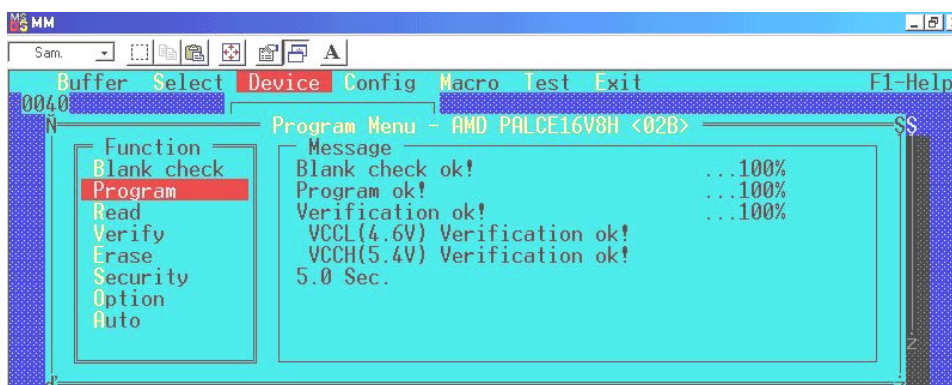Pri postopku programiranju program najprej samodejno preveri, če je vsebina integriranega vezja prazna, potem ga programira in na koncu izvede še verifikacijo oz. preveri, če se programirana vsebina v vezju ujema z vsebino v začasnem pomnilniku.



V primeru da je integrirano vezje že bilo uporabljeno oz. že vsebuje program, je tega potrebno predhodno izbrisati z ukazom **Device/Function/Erase**. Pred programiranjem je možno tudi preveriti ali je »vsebina« integriranega vezja prazna z ukazom **Device/Function/Blank check**. Poskus programiranja integriranega vezja, ki ni »prazno« bo program zavrnil z obvestilom **Blank check error!**, kar je razvidno iz slike spodaj. V primeru, da se želimo prepričati, če je vezje pravilno programirano uporabimo ukaz: **Device/Function/Verify**. Lahko si ogledamo tudi matrično polje ki pripada notranjosti iz katerega so vidne programirane lokacije.

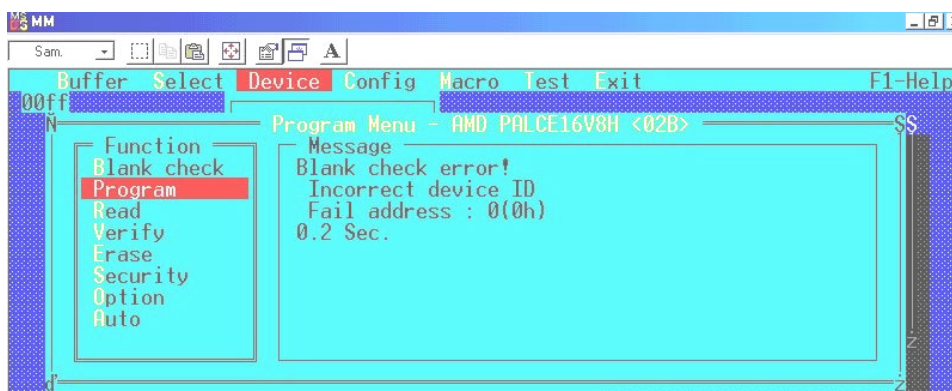

Programiranje drugih programirljivih vezij poteka na podoben način.

2.7.1.2 Primeri enostavnih programov

1. Program za logično vezje z normalnimi izhodi

V tem primeru sta izhoda Q8 in Q7 (jih ne potrebujemo!) uporabljena kot vhoda I10 in I11, vendar zato v tem načinu niso možne povratne vezave iz teh izhodov.


```

Normalni izhodi      ;Header programa
CHIP norm GAL16V8   ;Deklaracijski blok

;pin 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
;pin 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
      19 I10 I11 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 VCC


ŽUES NORM0194      ;user electronic signature

EQUATIONS           ;Funkcijski blok
Q1 = I0*/I1
Q2 = I2*I3 + I4*I0
/Q3 = I5 + I6
/Q4 = /I7 + I8 + /I11
Q5 = I9*/I10
Q6 = /I10 + I11
    
```

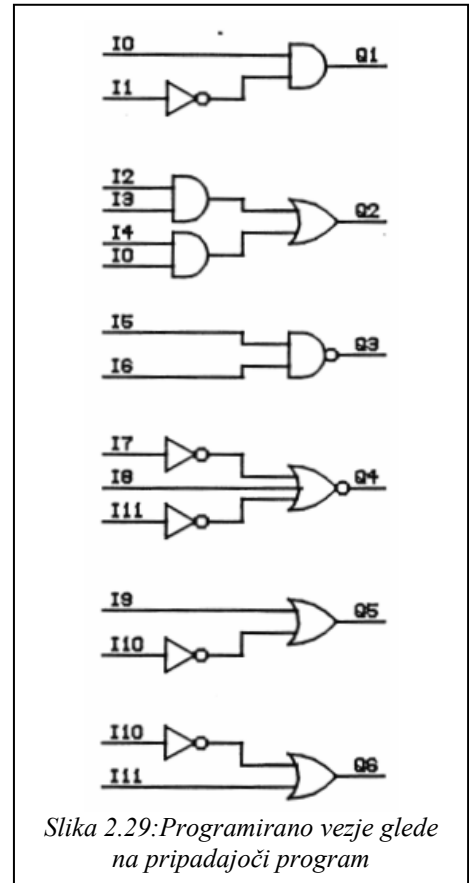

Slika 2.29: Programirano vezje glede na pripadajoči program

2. Logično vezje z kontroliranimi izhodi in pripadajoči program

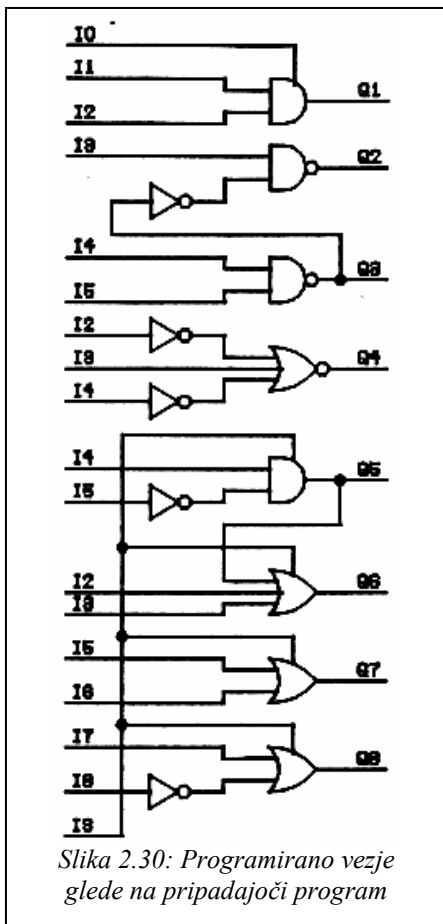

Slika 2.30: Programirano vezje glede na pripadajoči program

V tem načinu so izhodi kontrolirani, kar pomeni, da so lahko v stanju visoke impedance. posamezen izhod je omogočen z programiranim vhom (I0 in I9). V tem načinu lahko izhode uporabimo tudi za povratno vezavo, razen izhodov Q1 in Q8, ker sta na povratni vezavi skrajnih makro celic, že priključena signala I0 (CK) in I9 (OE).

```

Kontrolirani izhodi ;Header programa
CHIP kontr GAL16V8  ;Deklaracijski blok

;pin 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
;pin 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
      19 Q8 Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 VCC

ŽUES KONTO194      ;user electronic signature

EQUATIONS           ;Funkcijski blok
Q1 = I1 * I2
/Q2 = I3*/Q3
/Q3 = I4 * I5
/Q4 = /I2 + I3 + /I4
Q5 = I4*/I5
Q6 = I2 + I3*Q4
Q7 = I5 + I6
Q8 = I7 + /I8
Q1.OE = I0
Q5.OE = I9
Q6.OE = I9
Q7.OE = I9
Q8.OE = I9
    
```



### 3. Primer programa za logično vezje z registriranimi izhodi

Pri registriranih izhodih se podatek vpiše v D-flip flop ob prehodu CK iz 0 v 1. Registrirane izhode omogočimo tako, da na vhod u OE logična 0. Prikluček 1 (CK) je rezerviran za proženje kontroliranih izhodov, prikluček 11 (OE) pa za omogočitev registriranih izhodov.

```


Registrirani izhodi      ;Header programa
CHIP reg GAL16V8        ;Deklaracijski blok

;pin 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    CK I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 G

;pin 11 12 13 14 15 16 17 18 19
    /OE Q8 Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 V


ŽUES REG0194           ;user electronic signal

EQUATIONS              ;Funkcijski blok
Q1 = /I2 * I3
/Q2 = I3*/I4
Q3 = I4 + I5
Q4 = I5*Q5
Q5 = I6*I7
Q6 = I7
Q7 = I8
Q8 = /I8
Q1.OE = I1
Q2.OE = I1
Q3.OE = I1
Q4.OE = I1
    
```

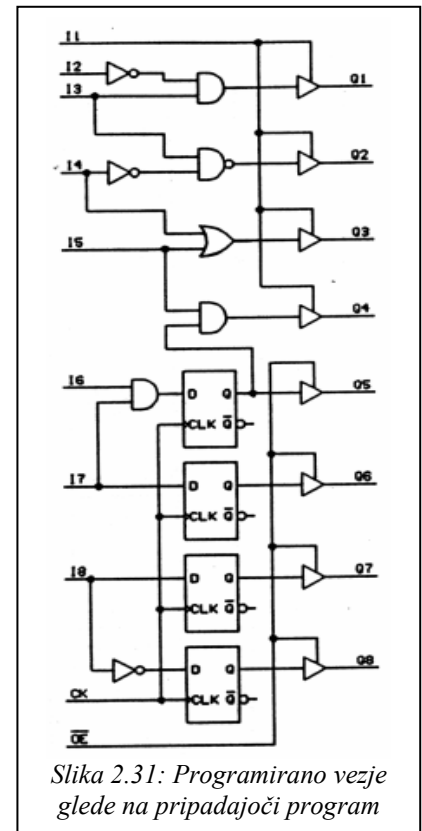

Slika 2.31: Programirano vezje glede na pripadajoči program
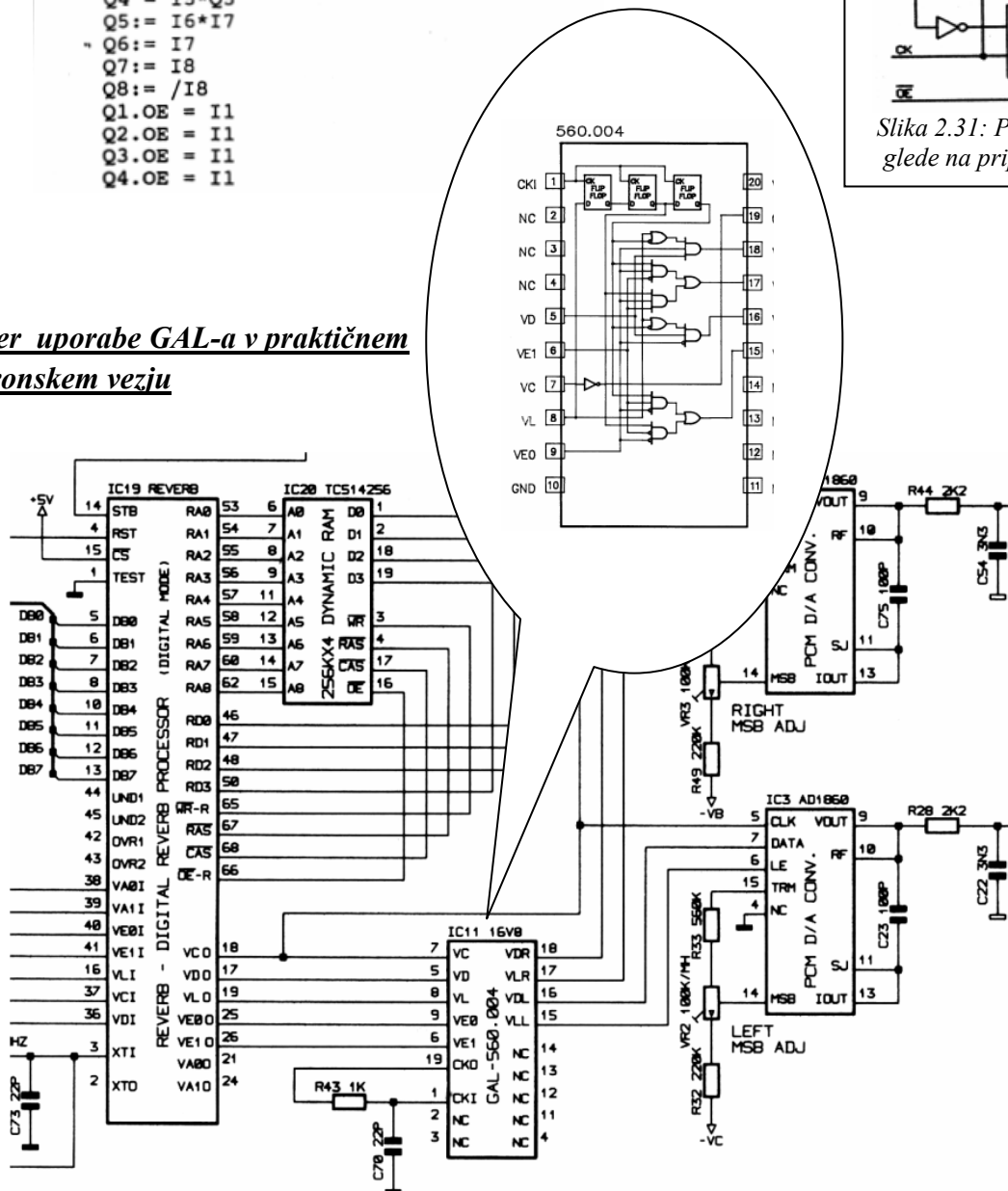
### Primer uporabe GAL-a v praktičnem elektronskem vezju



**Primeri programiranja GAL-a v okviru vaj!****1.Primer:****Primerjalnik števila glede na LIHO in SODO**

```

*IDENTIFICATION
  Kombi_6_vhodi;

*TYPE
  GAL16V8;

*PINS

  % binarni vhodi za
  številčni podatek%

  A = 2,
  B = 3,
  C = 4,
  D = 5,
  E = 6,
  F = 7,

  % Izhodi funkcij za
  sodo oz. liho število %

  a = 12, % Sodo %
  b = 13; % Liho %

*BOOLEAN-EQUATIONS

  a = A & B & /C & /D & E
  & /F + A & B & /C & D & /E &
  /F + A & B & /C & D & E & /F
  + A & B & C & /D & /E & /F +
  A & B & C & /D & E & /F + A &
  B & C & D & /E & /F;

  b = A & B & /C & /D & E
  & F + A & B & /C & D & /E & F
  + A & B & /C & D & E & F + A
  & B & C & /D & /E & F + A & B
  & C & /D & E & F;

*END

```

**2.Primer:****Prekodirnik iz BCD koda v 7-segmentni kod**

```

*IDENTIFICATION
  bin_to_7;

*TYPE
  GAL16V8;

*PINS

  % dvojiški vhodi%

  A = 2,
  B = 3,
  C = 4,
  D = 5,

  % Izhodi Sedem segmentnih LED-
  prikazovalnikov s skupno anodo %

  /a = 18,
  /b = 17,
  /c = 16,
  /d = 15,
  /e = 14,
  /f = 13,
  /g = 12;

*BOOLEAN-EQUATIONS

  a = /A & /C + B & /D + B & C +
  /A & D
  + /B & /C & D + A & C & /D;

  b = /A & /C + /C & /D + A & B
  & /D
  + A & /B & D + /A & /B & /D;

  /c = /A & B & /C & /D + B & C
  & D + /A & C & D;

  d = /B & D + /A & /C & /D + A
  & B & /C
  + A & /B & C + /A & B & C;

  e = /A & /C + B & D + C & D +
  /A & B;

  f = /A & /B + B & D + /C & D +
  /A & C + /B & C & /D;

  g = /A & B + B & /C + A & D +
  /C & D + /B & C & /D;

*END

```