

**Šolski Center Velenje**  
Višja Strokovna šola  
Trg mladosti 3  
3320 Velenje

**Skupina:A**

Predmet: **Elektronska vezja in naprave**  
Datum izvajanja vaje: **17.10.2007**

**Študent:** D. M.

### **Besedilo naloge:**

Izmeri amplitudno-frekvenčno in fazno-frekvenčno karakteristiko za RC in CR vezje. Rezultate meritev vriši v logaritemsko mrežo. Prav tako opravi meritev časovne konstante in izračunaj časovno konstanto z pomočjo osciloskopa. Opravi meritve vhodne napetosti, izhodne napetosti in faznega kota za RC in CR vezje in jih vpiši v tabelo.

### **Sheme merilnih vezij:**

#### **a.) RC merilno vezje**

#### **b.) CR merilno vezje**

### **Izbira vrednosti komponent in izračuni**


$$R = 1k \Omega \quad \tau_{izr.} = R \times C = 1k\Omega \times 47nF = 47\mu s$$

$$C = 47n \quad \omega_m = 1/\tau = 21\mu \text{ [rd/s]} \\ f_m = \omega_m / 2\pi = 3.37 \text{ kHz}$$


## Meritev na RC vezju

f[Hz]	200	500	1000	2000	3600	5000	10000	20000	50000
Uvh[dB]	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uizh[dB]	0,5	0,5	0	-1	-3	-4,5	-9	-15	-24
Au[dB]	0,5	0,5	0	-1	-3	-4,5	-9	-15	-24
$\phi^{\circ}$	3	9	17	28	45	53	65	78	84

Slika 1

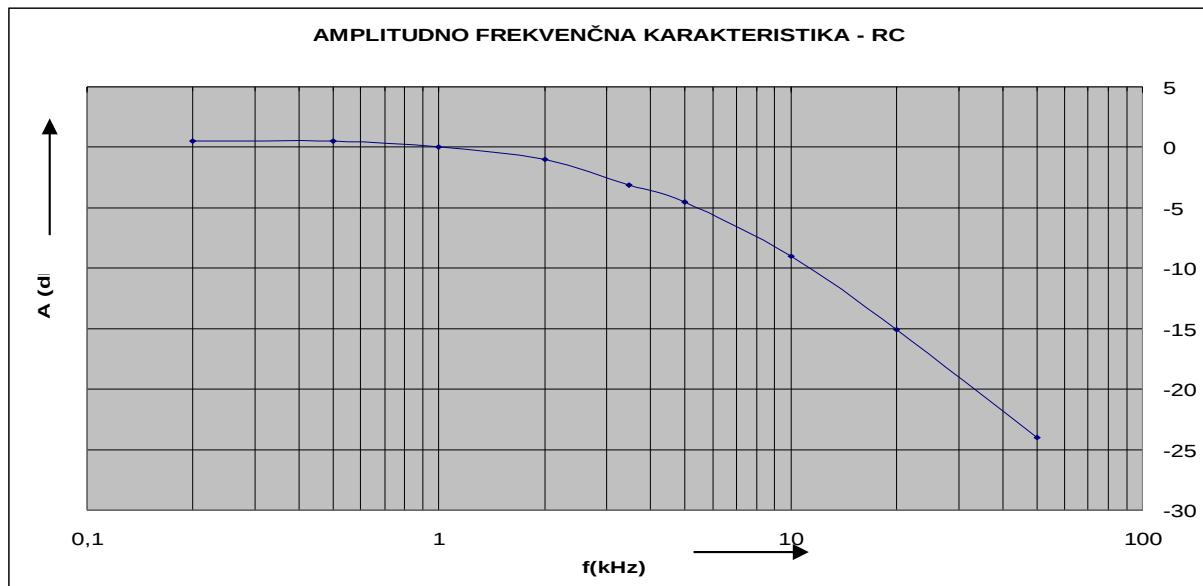

Slika 2

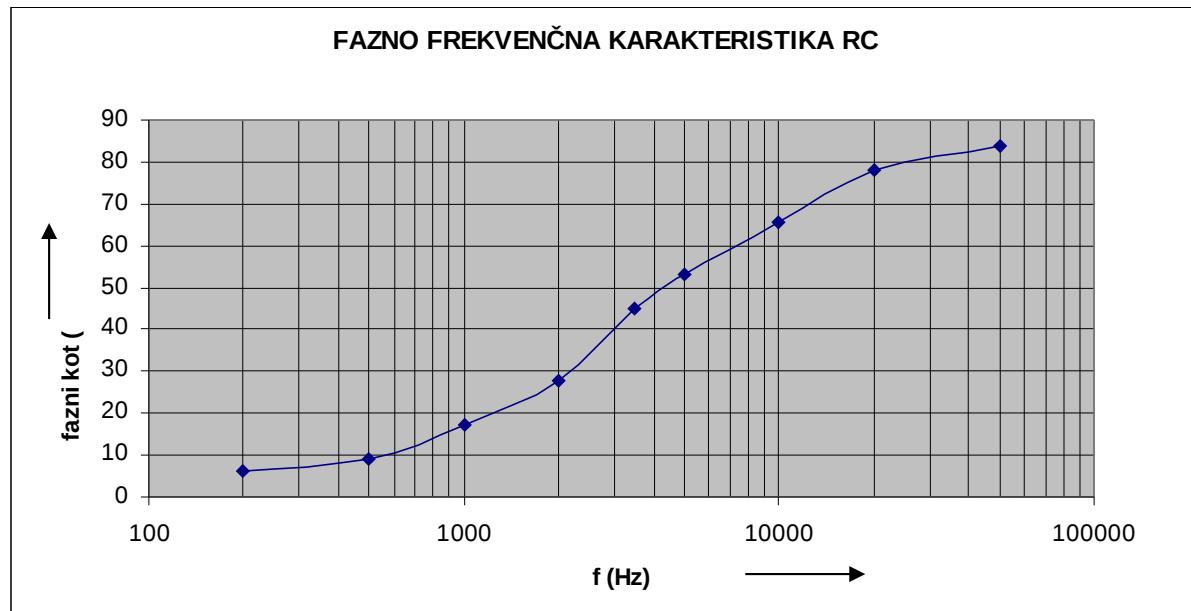


Iz slike je razvidno da z višanjem frekvence zmanjšujemo amplitudo izhoda. Iz tega lahko ugotovimo, da RC člen prepušča le nizke frekvence. Druga slika prikazuje fazno frekvenčno karakteristiko. Iz slike vidimo, da se z višanjem frekvence viša tudi fazni kot.


## Meritev na CR vezju

f[Hz]	200	500	1000	2000	<b>3400</b>	5000	10000	20000	50000
Uvh[dB]	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
Uizh[dB]	-25	-17	-11	-6	<b>-3</b>	-1,8	-0,5	-0,25	-0,1
Au[db]	-25	-17	-11	-6	<b>-3</b>	-1,8	-0,5	-0,25	-0,1
$\phi$ [°]	-89	-84	-74	-50	<b>-45</b>	-36	-20	-10	-4

slika 3

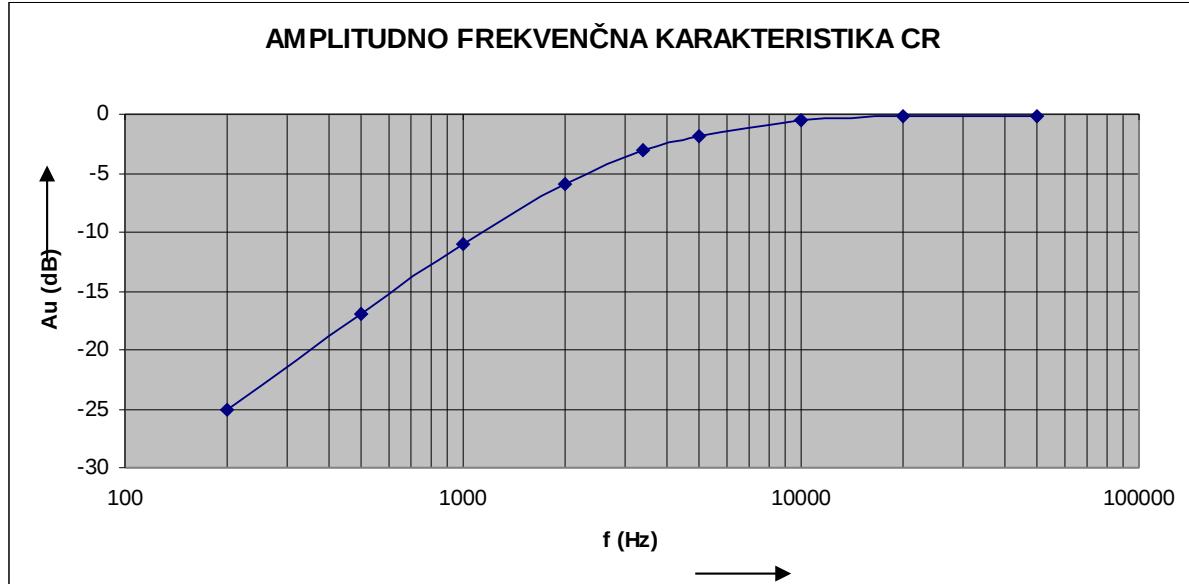

slika 4

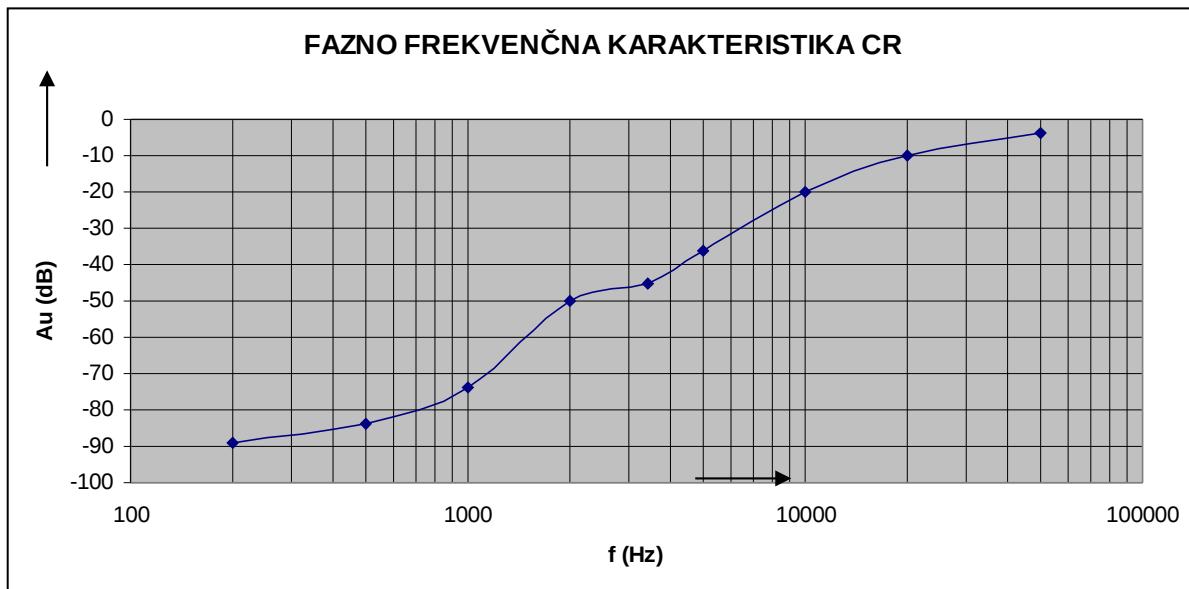

## Merilna metoda

Pri tej vaji sem meril fazni kot in izhodno napetost pri RC in CR členu. Najprej sem na vhod člena nastavil nivo vhodnega signala 0dB (sinusnega signala). Nato sem nivo napetosti znižal za 3db, da sem dobil -3dB. Pri tem napetostnem nivoju -3dB sem odčital frekvenco, ki pa je tudi mejna frekvenco. Pri mejni frekvenci je fazni kot  $45^0$  (RC člen) ali


$-45^\circ$  (CR člen). Z spremenjanjem frekvence sem opravil več meritev in pri vsaki odčital napetostni nivo (odčital sem ga iz analognega merilnega inštrumenta v dB) in fazni kot (izračunal sem ga z pomočjo osciloskopa). Pridobljene točke sem vrisal v logaritemsko mrežo in dobil dve karakteristiki (amplitudno-frekvenčna in fazno-frekvenčna).

Ugotovil sem, da RC člen oslabi nizke frekvence in ima pozitiven fazni kot, med tem ko CR člen oslabi visoke frekvence in ima negativen fazni kot (izhodna napetost prehiteva vhodno napetost).

## Meritev časovne konstante

Na generatorju smo izbrali signal pravokotne oblike, frekvenco pa nastavili tako da se prehodni pojav zaključi v oscilogramu izhodne napetosti. Amplitudo napetosti nastavimo tako, da ne presega 5 razdelkov na osciloskopu. Pri polnjenju kondenzatorja odčitamo 63% napetosti pri praznjenju pa 37% napetosti.


Meritev pri **RC** vezju

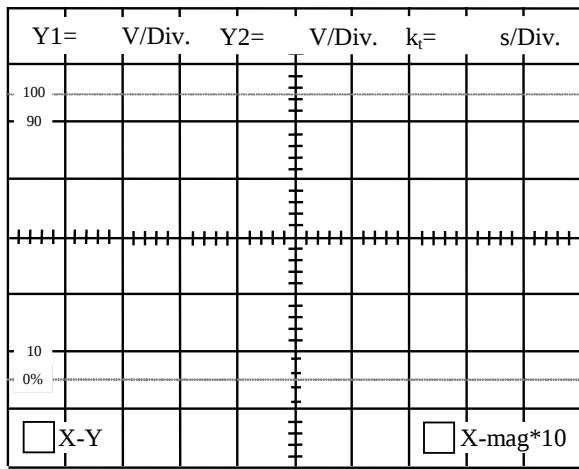

$$\tau_{RC} = R \times C = 47\mu F$$

$$\tau_{RC_{izm.}} = 50\mu F$$

Meritev pri **CR** vezju

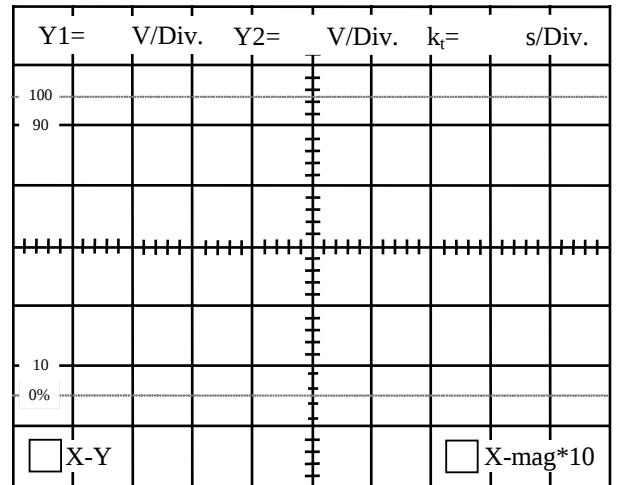

$$\tau_{RC} = R \times C = 47\mu F$$

$$\tau_{RC_{izm.}} = 45\mu F$$