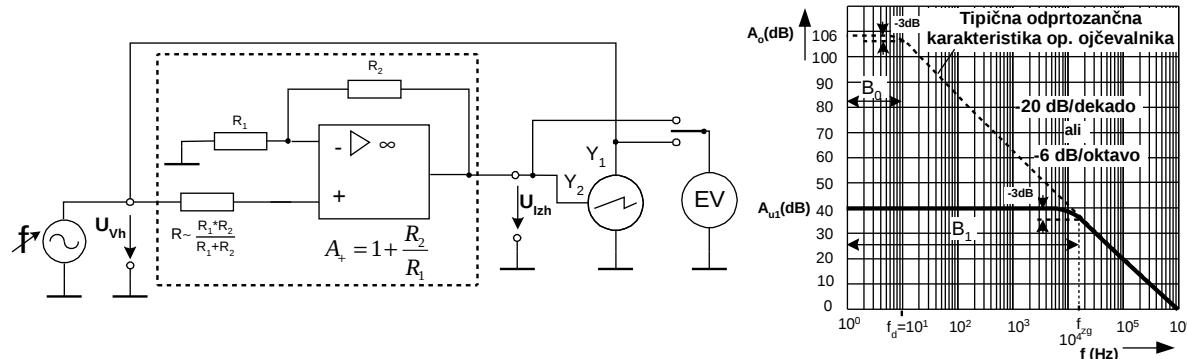


Analiza elektronskih vezij

### 8. Vaja: Meritve na operacijskem ojačevalniku

Uporabite meritni modul z operacijskim ojačevalnikom TL 081 in izberite pripadajoče upore tako, da bo ojačanje približno 100-kratno (40 dB) - npr. upor  $R_1 = 470 \Omega$  in upor  $R_2 = 47 \text{ k}\Omega$ .

#### 1. Sestavite meritno vezje za neinvertirajoči ojačevalnik



$$\text{Izračun ojačanja: } A_{\text{STEV.}} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = \underline{\hspace{2cm}} ; \quad A(\text{dB}) = 20 \log A_{\text{STEV.}} = \underline{\hspace{2cm}}$$


- Na generatorju nastavite frekvenco 1kHz, izberite sinusni signal in postopoma povečujte nivo vhodnega signala dokler signal na izhodu ne postane popačen (rezanje).
- Izmerite velikost maksimalnega vhodnega signala (brez izhodnega popačenja):  $U_{VHmax} = \underline{\hspace{2cm}}$
- Izmerite mejno frekvenco  $\Rightarrow$  ojačanje pade za **-3dB** ( $0.707 \times U_{IZHmax} = \underline{\hspace{2cm}}$ )  $f_m = \underline{\hspace{2cm}}$
- Izmerite izhodne napetosti in fazni kot pri izbranih frekvencah iz tabele

$f [\text{Hz}]$	1k	5k	10k	20k	$f_m =$	50k	100k	200k	$f_r =$
$U_{VH}[\text{dB}]$									
$U_{IZH}[\text{dB}]$									
$A_u [\text{dB}]$									
$\phi [^\circ]$									

*Frekvenčna odvisnost ojačanja*

*Frekvenčna odvisnost faznega kota (neinvertirajoči ojačevalnik)*

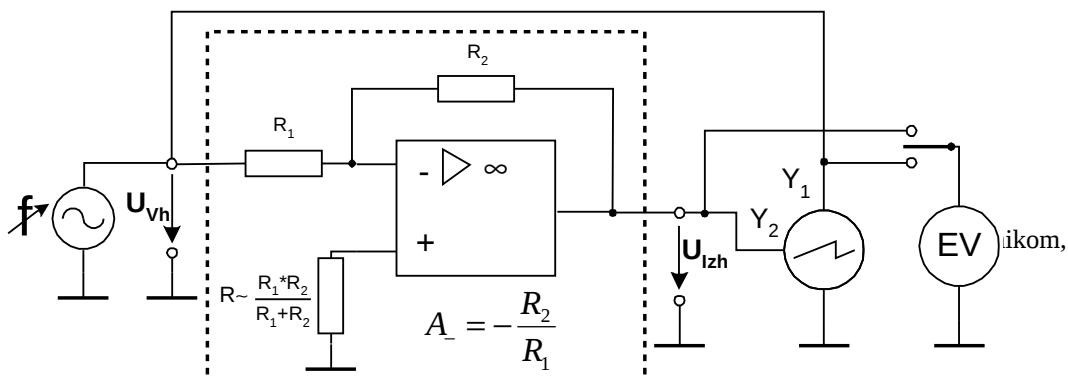**2. Sestavite merilno vezje za invertirajoči ojačevalnik**



Izračun ojačanja

$$A_{\text{STEV.}} \approx \frac{R_2}{R_1} = \text{_____};$$

$$R \approx \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \text{_____};$$

$$A (\text{dB}) = -20 \lg A_{\text{STEV.}} = \text{_____};$$

f [Hz]	500	1k	2k	5k	10k	20k	f <sub>m</sub> =	50k	100k	200k	f <sub>r</sub> =
φ [°]											


*Frekvenčna odvisnost faznega kota (invertirajoči ojačevalnik)*

### 3. Izmerite maksimalno strmino izhodnega signala (Slew Rate)

Na generatorju izberite pravokotni signal in nastavite tak nivo in frekvenco vhodnega signala, da dobite trapezno obliko izhodnega signala. Na osciloskopu nastavite časovno bazo tako, da je vidna ena perioda. Z horizontalnim premikanjem prikaza (*X position*) nastavite »prehod nivoja« v središčni položaj in pri kalibrirani časovni bazi ocenite strmino spremembe napetosti. Skicirajte oscilogram in SR fakor izračunajte po spodnjem obrazcu:

$$SR_{TL081} = \frac{\Delta U_{izh}}{\Delta t} = \text{_____} = \text{_____} \left[ \frac{V}{\mu s} \right]$$

*Meritev SR faktorja*

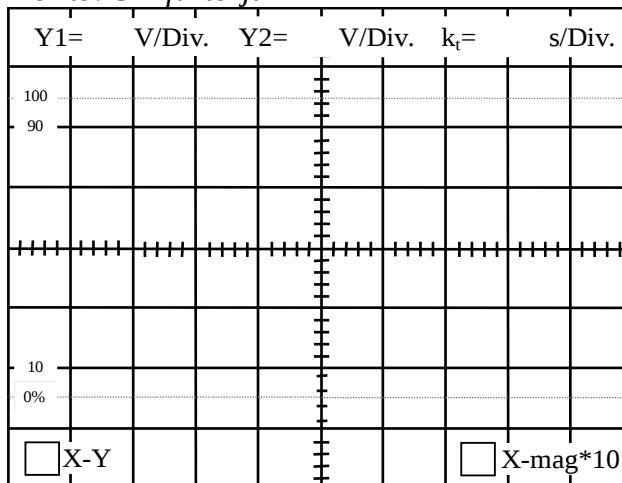

#### Tipični podatki za operacijski ojačevalnik TL081:

R<sub>vh</sub>= 10<sup>12</sup> [Ω] U<sub>off set</sub>= 3 [mV] I<sub>off set</sub>= 5 [pA]

A<sub>o</sub> = 1·10<sup>5</sup> (pri R<sub>Breme</sub> >2 [kΩ]) CMMR= 86 [dB]

**SR= 16 [V/μs]** (pri R<sub>Breme</sub> >2 [kΩ])

GBW= 4 [MHz] t<sub>r</sub>= 0,1[μs] U<sub>napajanje max.</sub>= +-18 [V]

Ostali podatki so na naslovu:

<http://www.ti.com/sc/docs/products/analog/tl081.html>

#### Tipični podatki za operacijski ojačevalnik μA741:

R<sub>vh</sub>= 2 [MΩ] U<sub>off set</sub>= 2 [mV] I<sub>off set</sub>= 20 [nA]

A<sub>o</sub> = 2·10<sup>5</sup> (pri R<sub>Breme</sub> >2 [kΩ]) CMMR= 90 [dB]

**SR= 0,5 [V/μs]** (pri R<sub>Breme</sub> >2 [kΩ])

GBW= 1,5 [MHz] t<sub>r</sub>= 0,3[μs] U<sub>napajanje max.</sub>= +-15[V]

Ostali podatki so na naslovu:

<http://www.ti.com/sc/docs/products/analog/ua741.html>