

Vaja 1: Digitalni osciloskop LeCroy:


Namen:

- Spoznavanje nekaterih pomebnih osnovnih funkcij digitalnega osciloskopa LeCroy

Blok Shema meritve:

Meritve je sestavljena iz digitalnega osciloskopa LeCroy WaveSurfer 422, signalnega generatorja Agilent 33220A in preklopne matrike.

Vezava:

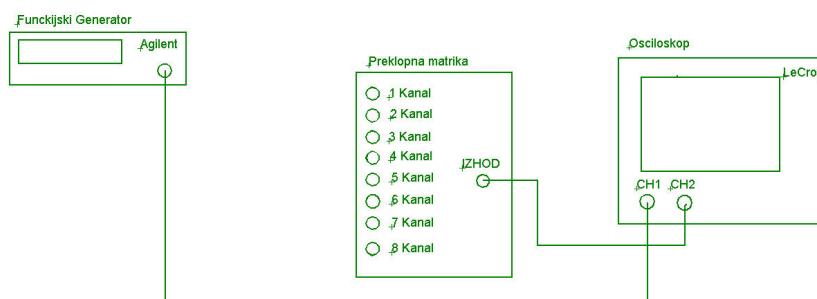

Naloge:

a) Da se seznanite z inštrumentom si oglejte glavne možnosti nastavitev za:

- vertikalni odklon
 - horizontalni odklon (èasovna baza)
 - proženje (trigger)
 - zaslona (display)
 - meritve (measure)
- b) Razišèite vse možnosti za
- Meritve parametrov
 - Statistiène meritve
 - Uporaba persistence

Rezultati:

a) seznanjanje z osnovnimi funkcijami ne zahteva pisnih rezultatov

b) dokumentirajte po eno meritve za:

- meritve parametrov - uporabite spodaj navedene podatke
- statistične meritve (uporabite šumni generator, ki ga nastavite na minimalno vrednost)
- merjenje sisanja (jitter) pravokotnega signala z uporabo spremenljive persistence

Opomba: V poroèilo naj bodo vnešene slike iz osciloskopa iz katerih je jasno razvidno kašen signal ste nastavili

Diskusija:

Seznam uporabljenih inštrumentov in druge opreme:

Vaši podatki so:

Frekvenca naj bo:

10kHz

Amplituda naj bo:

10V

Signal pa naj bo:


trikoten

Vaja 2: Osnovne funkcije oskiloscopova, sonda:

Namen:

- Spoznavanje osnovnih funkcij in sklopov osciloskopova,
- Uporaba sond, kompenzacija sond

Blok Shema meritev:

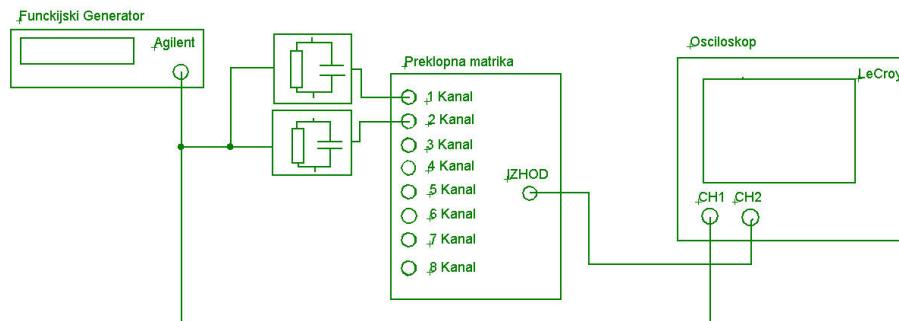

Pri tej nalogi uporabljate virtualno sondo, ki je približek pravi sonda, zato rezultati ne bodo realni.

Naloge:

a) Odziv nadkompenzirane in podkompenzirane sonde:

- Na funkcijskem generatorju nastavite pravokotni signal nizke frekvence (100Hz)
- Opazujte signal direktno na generatorju ter po virtualni sondi kanala 1
- Opazujte signal direktno na generatorju ter po virtualni sondi kanala 2

Virtualna sonda kanala 1 ustreza _____ sondi.


Virtualna sonda kanala 2 ustreza _____ sondi.

Izmerite èasovno konstanto RC, ter izraèunajte kapacitivnost sonda v obeh primerih, èe je $R1=1\text{kOhm}$, $R2=9\text{kOhm}$, $C1=1.2\text{nF}$.

$C_{sonde1}=$ _____

$C_{sonde2}=$ _____

Nadomestni model sonda:

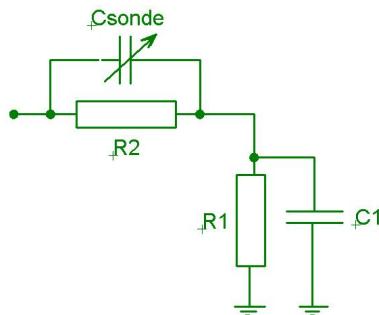

b) Upoštevajte fekvenène karakteristike nekompenzirane virtualne sonda 1 in virtualne sonda 2

- Nastavite vhodni sinusni signal s podatki: $f=1\text{MHz}$ in $U=5\text{V}$
- Izmerite amplitudo in periodo na vhodu in izhodu za oba primera pri èemer upoštevajte delilno razmerje sond.

Virtualna sonda 1: $A_{vh}=$ _____

$A_{izh}=$ _____

$T=$ _____

Virtualna sonda 2: $A_{vh}=$ _____

$A_{izh}=$ _____

$T=$ _____


Pojasnite slabljenje signala.

Vaja 3: Meritve linearnega sistema z osciloskopom:

Namen:

- Spoznavanje nekaterih pomembnih funkcij osciloskopa
- Uporaba osciloskopa pri merjenju prevajalne funkcije linearnega vezja-sistema
- Uporaba osciloskopa pri merjenju odziva na enotino stopnico

Blok Shema meritve:

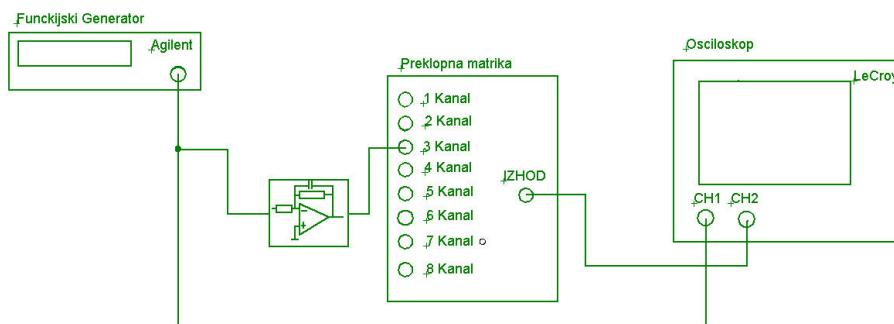

Naloge, rezultati:

a) Cetveropol povežite po gornji sliki.

b) Izmerite mejno ferkvenco danega cetveropola:

$$f_p = \underline{\quad}$$

c) Izmerite ojakanje danega cetveropola pri 5 razlicnih frekvencah v zanimivem frekvencnem področju:

$$(f_1, a_1) = (\underline{\quad}, \underline{\quad});$$

$$(f_2, a_2) = (\underline{\quad}, \underline{\quad});$$

$$(f_3, a_3) = (\underline{\quad}, \underline{\quad});$$

$$(f_4, a_4) = (\underline{\quad}, \underline{\quad});$$

$$(f_5, a_5) = (\underline{\quad}, \underline{\quad});$$

d) Izmerite fazni zasuk med vhodom in izhodom pri 5 razlicnih frekvencah v zanimivem frekvencnem področju

$$(f_1, zakasnitev, faza) = (\underline{\quad}, \underline{\quad}, \underline{\quad});$$

$$(f_2, zakasnitev, faza) = (\underline{\quad}, \underline{\quad}, \underline{\quad});$$

$$(f_3, zakasnitev, faza) = (\underline{\quad}, \underline{\quad}, \underline{\quad});$$

$$(f_4, zakasnitev, faza) = (\underline{\quad}, \underline{\quad}, \underline{\quad});$$

$$(f_5, zakasnitev, faza) = (\underline{\quad}, \underline{\quad}, \underline{\quad});$$

e) Narišite bodejev diagram

f) Ocenite hitrost in tocnost takšnih meritev

Hitrost: $\underline{\quad}$

Tocnost: $\underline{\quad}$

g) Podajte prevajalno funkcijo $H(jw)$, ki je približek izmerjeni prevajalni funkciji:

$$H(w) = \underline{\quad}$$

h) Izmerite približni odziv cetveropola na enotino stopnico z uporabo osciloskopa in impulznega generatorja. Pri tem pravilno nastavite parametre impulznega generatorja tako, da se bo odziv približal odzivu na enotino stopnico in da ga lahko opazujete na osciloskopu.

Rezultat zapišite matematično.

$$y(t) = \underline{\quad}$$

i) Matematično dolocite $h(t)$ iz ga primerjajte s $h(t)$ iz $H(jw)$, ki ste ga dobili v tocki h)

$$\text{Iz g): } H(jW) = \underline{\quad}; \Rightarrow h(t) = \underline{\quad}$$

$$\text{Iz h): } H(jw) = \underline{\quad}; \Rightarrow h(t) = \underline{\quad}$$

Kako se obe meritvi ujemata?

Uporabite naslednje relacije:

$$g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(t-\tau) dt$$

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} H(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

$h(t)$ je odzv linearrega sistema ne enotin impulz $\delta(t)$,
 $y(t)$ je odziv linearrega sistema na enotino stopnico $u(t)$,

$$\delta(t) = \frac{d}{dt} u(t)$$

$$h(t) = \frac{d}{dt} y(t)$$

Primerjavo lahko izvršite tako, da primerjate $H(jw)$ (tocka h) ter $H(jw)$, ki ste ga izracunali iz $y(t)$.

Diskusija:

Seznam uporabljenih instrumentov in druge opreme:


Vaja 4: Digitalni osciloskop LeCroy in FFT

Namen:

Seznaniti se z

- Uporabo FFT algoritma na digitalnem osciloskopu
- Uporabo in vplivom okenskih funkcij

Blok Sheme meritve:

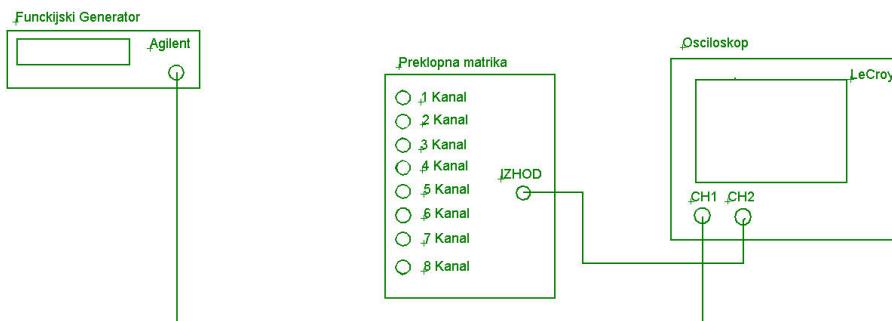

Naloge:

Na prvem kanalu s pomoèjo funkcije FFT digitalnega osciloskopa:

- Izmerite spekter osnovnega nosilnega signala(f_c), pri čemer naj bo stopnja modulacije 0- ena spektralna èrta
- Izmerite spekter AM signala.Pri tem ustrezno nastavite frekvenco sinusnega nosilca (f_c), modulacijskega sinusnega signala (f_m) in stopnjo modulacije (m)- tri spektralne èrte
- Rezultati:

frekvenca sinusnega nosilca naj bo:

50kHz

modulacijska frekvenca sinusnega signala naj bo:

6kHz

stopnja modulacije pa naj bo:

70%