
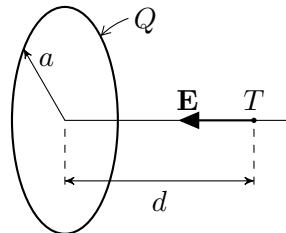


**OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I (VSS)**  
**izpit, 17. februar 2010**

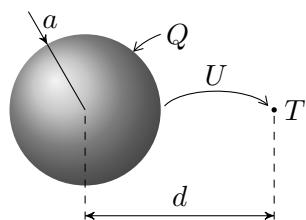
1. Točka  $T$  se nahaja na osi tankega nanelektrenega krožnega prstana polmera  $a = 8\text{ cm}$  in je od njegovega središča oddaljena  $d = 12\text{ cm}$ . Električna poljska jakost v tej točki, zaradi elektrine na prstanu, je  $E(T) = 4\text{ kV/m}$ , polje pa je usmerjeno proti središču prstana. Izračunajte množino elektrine  $Q$  na prstanu.




2. Osamljena prevodna kroglica polmera  $a = 8\text{ mm}$  je nanelektrena z nabojem množine  $Q = 1\text{ nC}$ . Določite električno napetost  $U$  med kroglico in točko  $T$ , ki je od središča kroglice oddaljena  $d = 2\text{ cm}$ .



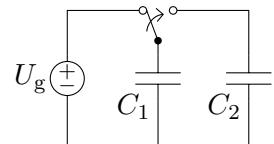
3. Podatki elementov vezja so sledeči:  $U_g = 400\text{ V}$ ,  $C_1 = 1\text{ }\mu\text{F}$  in  $C_2 = 3\text{ }\mu\text{F}$ . Kolikšna energija se akumulira v polju desnega kondenzatorja po preklopu stikala?



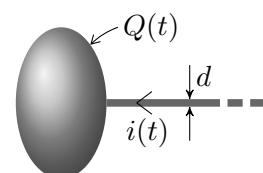4. Množina naboja na prevodnem telesu je časovno spremenljiva:  $Q(t) = Q_0(1 - e^{-\lambda t})$ , kjer sta  $Q_0 = 4\text{ }\mu\text{C}$  in  $\lambda = 10^3\text{ s}^{-1}$ . Določite gostoto električnega toka  $J$  v trenutku  $t_0 = 1\text{ ms}$  v žici krožnega preseka debeline  $d = 3\text{ mm}$ , po kateri naboj priteka na telo.



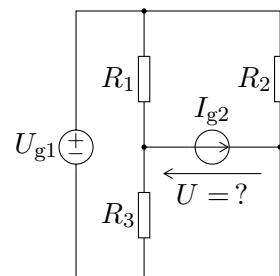5. Podatki elementov vezja so sledeči:  $U_{g1} = 5\text{ V}$ ,  $I_{g2} = 2\text{ A}$ ,  $R_1 = 1\Omega$ ,  $R_2 = 4\Omega$  in  $R_3 = 5\Omega$ . Izračunajte napetost  $U$  na tokovnem viru.




---

Ovod eksponentne funkcije je  $(e^{kx})' = ke^{kx}$ .

Rezultati izpita bodo objavljeni na sistemu e-Študent.

Rešitve nalog so objavljene na spletni strani <http://torina.fe.uni-lj.si/oe>.

**OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I (VSS)**  
**izpit, 17. februar 2010, rešitve**


**1.** Iz enačbe za električno poljsko jakost v točki  $T$  določimo iskano množino elektrine, ki je negativna, saj polje kaže proti prstanu:

$$E(T) = \frac{|Q|}{4\pi\varepsilon_0} \frac{d}{(a^2 + d^2)^{3/2}} \implies Q = -4\pi\varepsilon_0 E(T) (a^2 + d^2)^{3/2} / d \cong \underline{\underline{-11,1 \text{ nC}}}$$

**2.** Iskana napetost je enaka razliki potenciala kroglice in potenciala v točki  $T$ :

$$U = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a} - \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 d} \cong \underline{\underline{675 \text{ V}}}.$$

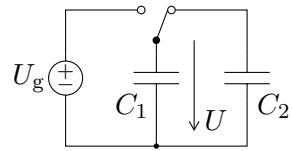**3.** Pred preklopom stikala je levi kondenzator nanelektron z nabojem množine  $\pm Q_0 = \pm C_1 U_g = \pm 400 \mu\text{C}$ . Po preklopu stikala se del tega naboja prestavi na desni kondenzator,  $C_1 U + C_2 U = Q_0$ . Iz te enačbe izračunamo napetost na kondenzatorjih,  $U = 100 \text{ V}$ , iz te pa sledi iskana energija,  $W_{e,2} = C_2 U^2 / 2 = \underline{\underline{15 \text{ mJ}}}$ .



**4.** Tok skozi žico je enak časovnemu odvodu elektrine na telesu,  $i(t) = dQ/dt = Q_0 \lambda e^{-\lambda t}$ . Če ta tok delimo s površino preseka žice, dobimo tokovno gostoto v njej:

$$J(t) = \frac{i(t)}{\pi(d/2)^2} = \frac{Q_0 \lambda}{\pi(d/2)^2} e^{-\lambda t} \implies J(t_0) \cong \underline{\underline{208 \text{ A/m}^2}}.$$

**5.** Vezje analiziramo npr. z metodo spojiščnih potencialov in kot referenčno spojišče izberemo negativno sponko napetostnega vira. Zapišemo I. Kirchhoffov zakon za levo sponko tokovnega vira, čigar potencial označimo z  $V_L$ ,  $\frac{V_L - U_{g1}}{R_1} + \frac{V_L}{R_3} + I_{g2} = 0$ , ter iz tako dobljene enačbe izračunamo ta potencial,  $V_L = 2,5 \text{ V}$ . Iskana napetost je  $U = 0 - V_L = \underline{\underline{-2,5 \text{ V}}}$ .