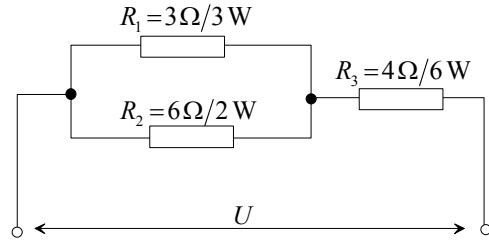



**OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I**  
IZPIT, 03. 09. 2004.

1. Dano uporovno vezje priključimo na napetost  $U$ . Kolikšna največ sme biti napetost, da kritični upor ni preobremenjen?




2. Voltmeter ima polni odklon pri toku  $100 \mu\text{A}$ , notranjo upornost pri  $20^\circ\text{C}$   $10 \text{ k}\Omega$  in temperaturni količnik upornosti  $0.04 \text{ K}^{-1}$ . Z zaporedno vezanim uporom želimo kompenzirati temperaturni vpliv na merjenje. Izračunajte zaporedno vezani upor (pri  $20^\circ\text{C}$ ) in njegov temperaturni količnik upornosti, ki omogoča merjenje napetosti do  $3 \text{ V}$  neodvisno od temperature.

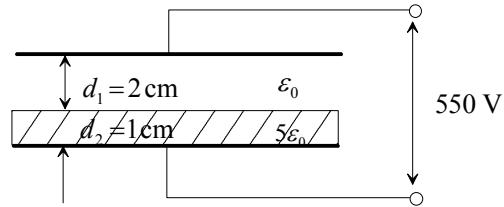3. Med 3 cm razmaknjeni prevodni plošči priključeni na napetost  $550 \text{ V}$  damo dielektrični vložek debeline  $1 \text{ cm}$  dielektričnosti  $5\epsilon_0$ . Kolikšna je tedaj električna poljska jakost v zraku in kolikšna je v dielektriku?



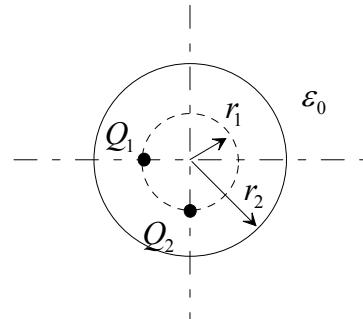4. Točkasti elektrini negativna  $Q_1 = -10^{-12} \text{ C}$  in pozitivna  $Q_2 = 3 \cdot 10^{-12} \text{ C}$  sta na polmeru  $r_1 = 5 \text{ cm}$  znotraj osamljene nevtralne prevodne krogelne lupine polmera  $r_2 = 10 \text{ cm}$ . Kolikšna je energija v elektrostatičnem polju zunaj krogle? ( $\epsilon = \epsilon_0$ )



5. Kondenzator kapacitivnosti  $0.4 \mu\text{F}$  ima dielektrik dielektričnosti  $\epsilon = 9\epsilon_0$  in specifične prevodnosti  $10^{-9} \text{ S/m}$ . Priključen je na enosmerno napetost  $22 \text{ V}$ . Kolikšen tok teče preko kondenzatorja?

$$\epsilon_0 = \frac{1}{4\pi \cdot 9 \cdot 10^9} \text{ As/Vm}$$

Rešitve so objavljene na naslovu: <http://torina.fe.uni-lj.si/oe>

**OSNOVE ELEKTROTEHNIKE I**  
IZPIT, 03. 09. 2004. – **REŠITVE**

1. Moč na uporu je  $P=R \cdot I^2$ .

Tokovi so  $I_1=2I$ ,  $I_2=I$ ,  $I_3=3I$

$$P_1=12 \cdot I^2, P_2=6 \cdot I^2, P_3=36 \cdot I^2$$

$P_3=3P_1$  ali  $6P_2$ , dopustno pa je  $2P_1$  ali  $3P_2$ .

Kritičen je upor  $R_3$ . Dopustni tok je  $I_3=\sqrt{6/4}=1.22$  A.

$$\text{Nadomestna upornost vezja je } R_n=4+\frac{3 \cdot 6}{3+6}=6 \Omega.$$

Dopustna napetost je  $U=R_n I_3=6 \cdot 1.22=7.32$  V

2.  $U_V=I_V \cdot R_V=100 \cdot 10^{-6} \cdot 10^4=1$  V

$$R_p=\frac{U-U_V}{I_V}=\frac{3-1}{100 \cdot 10^{-6}}=20 \text{ k}\Omega \text{ (pri } 20^\circ \text{ C)}$$

$$R_V(1+\alpha_V \Delta \vartheta) + R_p(1+\alpha_p \Delta \vartheta)=R_V + R_p$$

$R_V \alpha_V + R_p \alpha_p = 0$  zagotavlja temperaturno neodvisnost

$$\alpha_p=-\frac{R_V \cdot \alpha_V}{R_p}=-0.02 \text{ K}^{-1}$$

3.  $E_1=5E_2$

$$d_1 E_1 + d_2 E_2 = U$$

$$2 \cdot 10^{-2} \cdot 5 E_2 + 10^{-2} \cdot E_2 = 550$$

$$E_2=5000 \text{ V/m}$$

$$E_1=25000 \text{ V/m}$$

4. Polje v okolici krogelne lupine je enako polju v okolici nanelektrene krogle z elektrino  $Q_1+Q_2=2 \cdot 10^{-12}$  C.

$$W=\frac{Q^2}{2C}=\frac{Q^2}{2 \cdot 4\pi \cdot \epsilon \cdot r_2}=\frac{(2 \cdot 10^{-12})^2 \cdot 4\pi \cdot 9 \cdot 10^9}{2 \cdot 4\pi \cdot 0.1}$$

$$W=18 \cdot 10^{-14} \text{ J}$$

5. Nalogo rešimo s podobnostjo polj.

$$\frac{C}{G}=\frac{\epsilon}{\gamma}, \quad G=C \frac{\gamma}{\epsilon}$$

$$I=U \cdot G=U \cdot C \frac{\gamma}{\epsilon}=22 \cdot 0.4 \cdot 10^{-6} \cdot \frac{10^{-9}}{9} \cdot 4\pi \cdot 9 \cdot 10^9$$

$$I=110.6 \mu\text{A}$$

$$\epsilon_0=\frac{1}{4\pi \cdot 9 \cdot 10^9} \text{ As/Vm}$$