
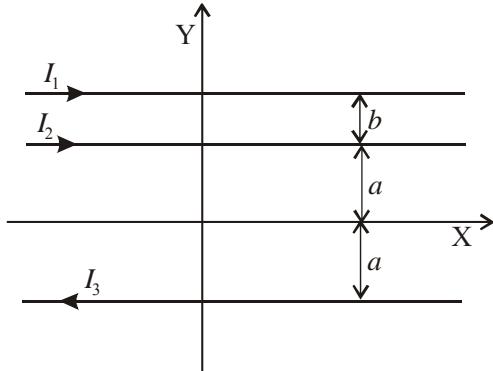


OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II (VSŠ)
Izpit, 13. 6. 2007

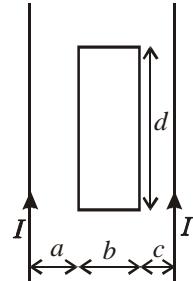
1. Določite silo na enoto dolžine na vodnik s tokom I_2 .
 $I_1 = 1 \text{ A}$, $I_2 = 2 \text{ A}$, $I_3 = 3 \text{ A}$, $a = 3 \text{ m}$, $b = 2 \text{ m}$.




2. Določite fluks skozi zanko na sliki v smeri pravokotno iz lista.
 $a = 1 \text{ cm}$, $b = 2 \text{ cm}$, $c = 0,5 \text{ cm}$, $d = 5 \text{ cm}$, $I = 10 \text{ A}$.



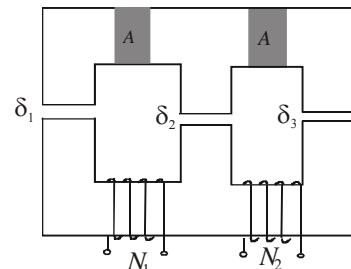3. Določite medsebojno induktivnost navitij na feromagnetnem jedru, pri čemer zanemarite magnetno upornost jedra. Preseki so enaki v vseh treh stebrih.
 $N_1 = 200$, $N_2 = 400$, $\delta_1 = 2 \text{ mm}$, $\delta_2 = 1 \text{ mm}$, $\delta_3 = 0,5 \text{ mm}$,
 $A = 4 \text{ cm}^2$.



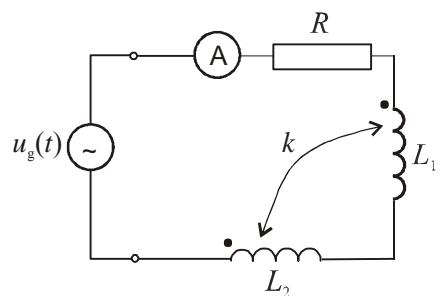4. Koliko kaže ampermeter, ko je vezje priključeno na izmenični vir napetosti $u_g(t) = 10 \cos(\omega t) \text{ V}$?
 $R = 10 \Omega$, $L_1 = 10 \text{ mH}$, $L_2 = 40 \text{ mH}$, $k = 0,5$, $\omega = 1 \text{ kHz}$.



5. Simetrično trifazno breme ($Z_A = Z_B = Z_C = 10e^{j45^\circ} \Omega$) v vezavi zvezda brez ničelnega vodnika je priključeno na simetrični trifazni sistem medfaznih napetosti $U_{mf} = 400 \text{ V}$. Določite razmerje navideznih moči pred in po odklopu ene faze.

$$\mu_0 = 4\pi 10^{-7} \text{ Vs/Am}; \quad \text{Rešitve so objavljene na spletni strani } \text{http://torina.fe.uni-lj.si/~oe}$$

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II (VSŠ)

Izpit, 13. 6. 2007, Rešitve

1. Sila med vodnikoma s tokoma I_1 in I_2 je privlačna, velikosti $F_{21} = I_2 l \frac{\mu_0 I_1}{2\pi b}$, med vodnikoma s

tokoma I_2 in I_3 pa odbojna: $F_{23} = I_2 l \frac{\mu_0 I_3}{2\pi 2a}$. l je dolžina vodnika. Sila na vodnik s tokom I_2 je vsota sil F_{21} in F_{23} , usmerjena v smer Y:

$$\bar{F}_2 = \bar{e}_y (F_{21} + F_{23}) = \bar{e}_y \left(I_2 l \frac{\mu_0 I_1}{2\pi b} + I_2 l \frac{\mu_0 I_3}{2\pi 2a} \right) = \bar{e}_y I_2 l \frac{\mu_0}{2\pi} \left(\frac{I_1}{b} + \frac{I_3}{2a} \right). \text{ Sledi}$$

$$\bar{f}_2 = \frac{\bar{F}_2}{l} = \bar{e}_y I_2 \frac{\mu_0}{2\pi} \left(\frac{I_1}{b} + \frac{I_3}{2a} \right) = \underline{\underline{\bar{e}_y 4 \cdot 10^{-7} \text{ N/m}}}.$$

2. Fluks skozi zanko izračunamo z integracijo gostote magnetnega pretoka znotraj zanke:

$$\Phi = \int_A \bar{B} d\bar{A}. \text{ Prispevek levega vodnika je } \Phi_l = -\frac{\mu_0 Id}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a}. \text{ Rezultat je negativen, ker je ta fluks}$$

usmerjen "v list". Prispevek desnega vodnika je $\Phi_d = \frac{\mu_0 Id}{2\pi} \ln \frac{b+c}{c}$. Celoten fluks je vsota obeh

$$\Phi = \Phi_l + \Phi_d = -\frac{\mu_0 Id}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a} + \frac{\mu_0 Id}{2\pi} \ln \frac{b+c}{c} = \frac{\mu_0 Id}{2\pi} \ln \left(\frac{a}{a+b} \frac{b+c}{c} \right) \cong \underline{\underline{51,1 \text{ nWb}}}.$$


3. Skiciramo magnetno vezje, pri čemer moramo za izračun medsebojne induktivnosti izračunati fluks v enem od navitij kot posledico toka v drugem navitju. Tok v prvem navitju povzroča v

levem stebru fluks velikosti $\Phi_l = \frac{N_1 I_1}{R_1 + R_2 \| R_3}$, kjer so R_1 , R_2 in R_3 magnetne upornosti zračnih rez v

levem, srednjem in desnem stebru $\left(R_i = \frac{\delta_i}{\mu_0 A_i}; i=1..3 \right)$. Fluks skozi drugo navitje je

$$\Phi_{21} = \Phi_l \frac{R_2}{R_2 + R_3}. \text{ Medsebojna induktivnost je}$$

$$M_{21} = \frac{N_2 \Phi_{21}}{I_1} = \frac{N_1 N_2}{R_1 + R_2 \| R_3} \frac{R_2}{R_2 + R_3} = N_1 N_2 \frac{1}{\frac{1}{\mu_0 A} \left(\frac{\delta_1}{\delta_1 + \frac{\delta_2 \delta_3}{\delta_2 + \delta_3}} \right)} \frac{\delta_2}{\delta_2 + \delta_3} \cong \underline{\underline{11,5 \text{ mH}}}.$$

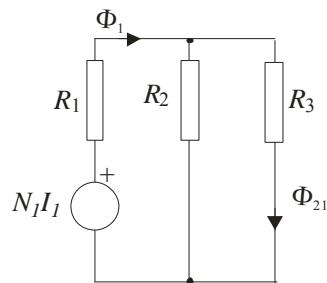

4. Zapišemo kompleksorje napetostnega vira in impedanc elementov vezja: $U_g = 10V$, $Z_{L_1} = j\omega L_1 = j10 \Omega$, $Z_{L_2} = j\omega L_2 = j40 \Omega$, $Z_M = j\omega M = j\omega k \sqrt{L_1 L_2} = j10 \Omega$. Tok v vezju je

$$I = \frac{U_g}{R + j\omega L_1 + j\omega L_2 - j\omega M - j\omega M} = \frac{10 \text{ V}}{(10 + j10 + j40 - j10 - j10) \Omega} \cong 316 e^{-j72^\circ} \text{ mA}. \text{ Ampermeter meri efektivno vrednost toka, ki je } I_A = I / \sqrt{2} \cong \underline{\underline{224 \text{ mA}}}.$$

5. Ko je simetrično breme v vezavi zvezda priključeno na simetrični trifazni sistem, so bremena na faznih napetostih (potencial zvezdišča je nič volтов). Navidezna moč bremena pred odklopom ene

faze je: $S_{\text{pred}} = 3S_A = 3 \frac{\left(\frac{U_{\text{mf}}}{\sqrt{3}}\right)^2}{Z_A} = 3 \frac{\left(\frac{400 \text{ V}}{\sqrt{3}}\right)^2}{10 \Omega} = 16 \text{ kVA}$, kjer je S_A navidezna moč ene faze. Po odklopu ene faze sta preostali obremenjeni fazni bremeni vezani zaporedno, priključeni na medfazno napetost. Navidezna moč je v tem primeru: $S_{\text{po}} = \frac{(U_{\text{mf}})^2}{2Z_A} = \frac{(400 \text{ V})^2}{2 \cdot 10 \Omega} = 8 \text{ kVA}$. Razmerje je $\frac{S_{\text{pred}}}{S_{\text{po}}} = 2$.