

VAJA 28: Meritev presečne točke IMD tretjega reda


[illegible][illegible][illegible]

Presečne točke vseh naprav (dobljene iz grafov):

$$P_{IP3}(1. \text{ ojačevalnik}) = \underline{\hspace{2cm}}$$
$$P_{IP3}(2. \text{ ojačevalnik}) = \underline{\hspace{2cm}}$$
$$P_{IP3}(\text{Spektralni analizator}) = \underline{\hspace{2cm}}$$

Grafi:**1. ojačevalnik:** _____


Izhodna moč [dBm]

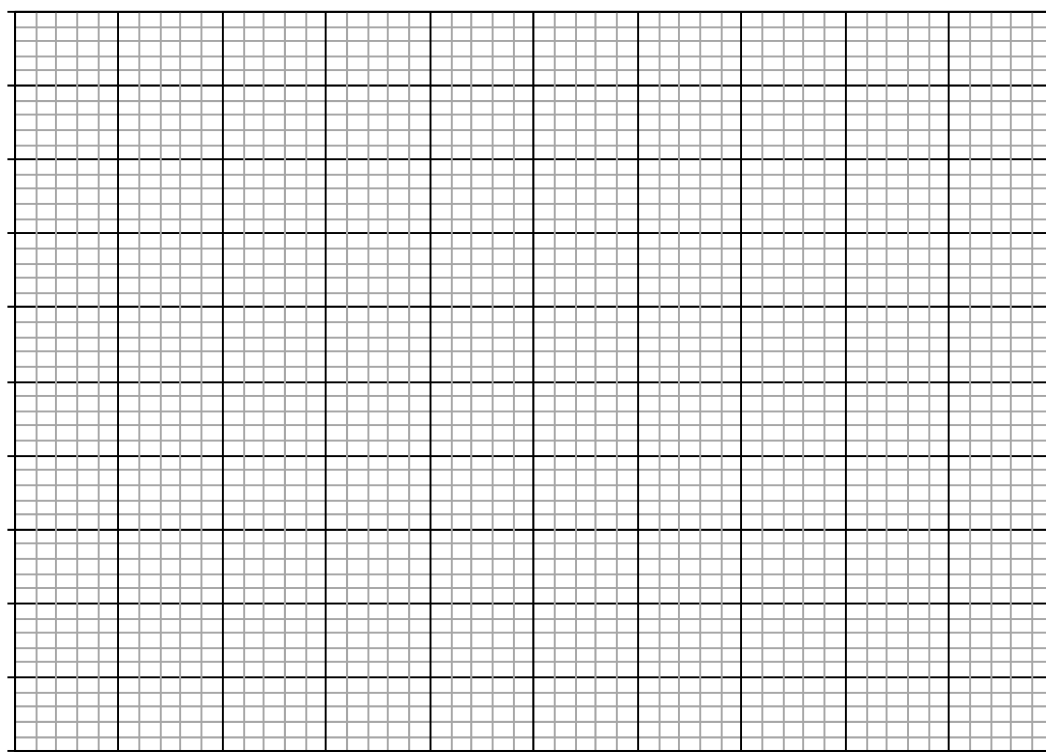

Vhodna moč [dBm]

2. ojačevalnik: _____


Izhodna moč [dBm]

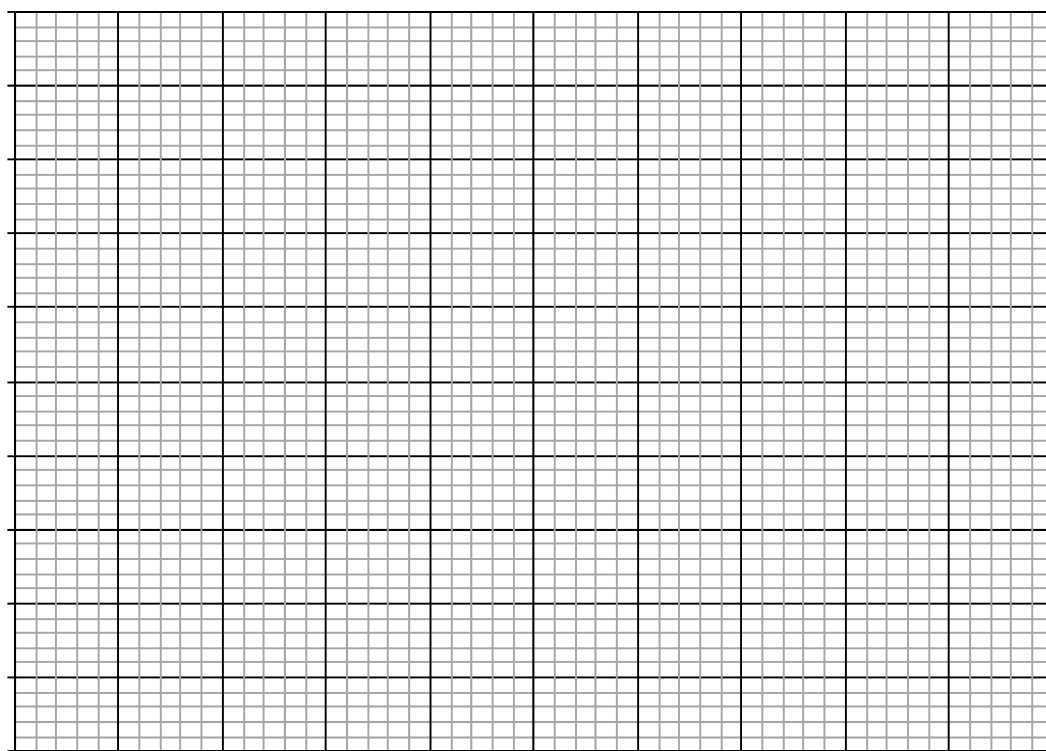

Vhodna moč [dBm]

Spektralni analizator

Izhodna moč [dBm]

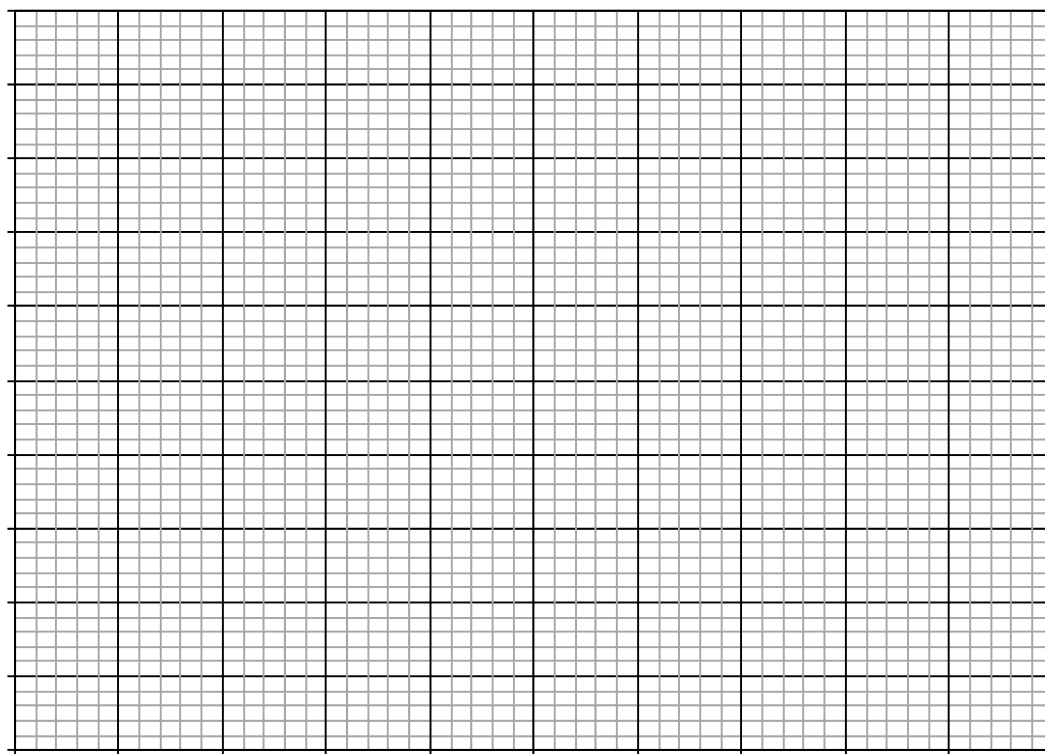

Vhodna moč [dBm]