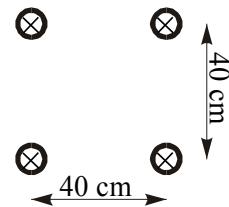



**OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II (UNI)**  
**izpit, 2. februarja 2001**

1. Snop štirih vzporednih tokovodnikov vodi tok 2000 A. Izračunajte magnetno silo na desnega zgornjega na dolžini 50 metrov!




2. Trdomagnetno toroidno jedro s presekom  $S = 10 \text{ cm}^2$  in srednjim polmerom  $a = 10 \text{ cm}$  ter zračno režo  $\delta = 2 \text{ mm}$  je predhodno namagneteno (trajni magnet). V reži med poloma izmerimo gostoto  $B = 0,8 \text{ T}$ . Kolikšna je srednja magnetizacija  $M$  v jedru?

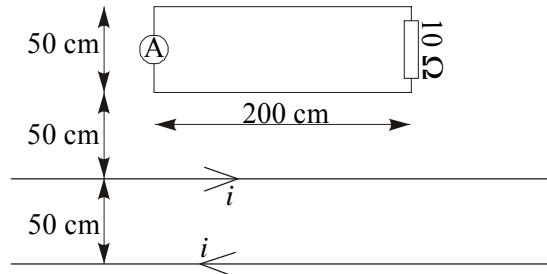
3. Ob dvovodu s harmoničnim tokom  $i(t)/\text{A} = 20 \sin(100\pi t)$  se nahaja pravokotna prevodna zanka z dodatnim uporom upornosti  $R = 10\Omega$ . Kolikšno efektivno vrednost induciranega toka meri idealen ampermeter, če zanemarimo upornost zanke in pojav samoindukcije?



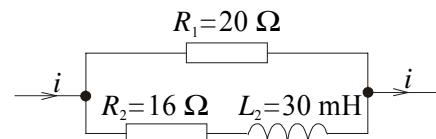4. Vezje je vzbujano s harmoničnim tokom  $i(t)/\text{A} = 30 \sin(400t)$ . Določite kompleksor moči  $\underline{S} = P + jQ$ !



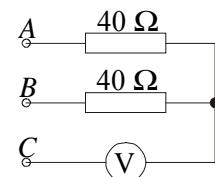5. Dve enaki greli priključimo na simetričen trifazni sistem medfaznih napetosti  $3 \times 400 \text{ V}_{\text{eff}} / 50 \text{ Hz}$ . Kolikšen bo odčitek voltmетra?



**OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II (UNI)**  
**izpit, 2. februarja 2001, rešitve**

1. Na zgornji desni vodnik delujejo tri delne sile: v levo, navzdol in poševno ( $45^0$ ) v levo.

Rezultančna sila je poševno ( $45^0$ ) v levo v iznosu:

$$F_m = \sqrt{2} \left( \mu_0 \frac{(500 \text{ A})^2 \cdot 50 \text{ m}}{2\pi \cdot (0,4 \text{ m})} \right) + \mu_0 \frac{(500 \text{ A})^2 \cdot 50 \text{ m}}{2\pi \cdot (0,4\sqrt{2} \text{ m})} = 3\sqrt{2}\mu_0 \frac{(500 \text{ A})^2 \cdot 50 \text{ m}}{4\pi \cdot (0,4 \text{ m})} = 13,3 \text{ N.}$$

2. Pri trajnem magnetu je sklenjen krivuljni integral magnetne poljske jakosti vzdolž magneta in reže enak nič. Sledi:  $(B / \mu_0 - M)(2\pi a - \delta) + (B / \mu_0)\delta = 0 \Rightarrow M = \frac{2\pi a}{2\pi a - \delta} \cdot \frac{B}{\mu_0} \cong 639 \text{ kA/m.}$

3. Magnetni fluks v pravokotni zanki je razlika dveh fluksov:

$$\phi(t) = \frac{\mu_0 i(t) \cdot 2 \text{ m}}{2\pi} \left( \ln \frac{100 \text{ cm}}{50 \text{ cm}} - \ln \frac{150 \text{ cm}}{100 \text{ cm}} \right) \cong 2,3 \cdot \sin(100\pi t) \text{ } \mu\text{V.s.}$$

Inducirana napetost je  $u_{\text{ind.}} = -d\phi/dt \cong -723 \cdot \cos(100\pi t) \text{ } \mu\text{V,}$  inducirani tok pa  $i_{\text{ind.}} \cong -72,3 \cdot \cos(100\pi t) \text{ } \mu\text{A.}$  Ker je inducirani tok harmonične zakonitosti, je njegova efektivna vrednost enaka  $72,3 \text{ } \mu\text{A}/\sqrt{2} \cong 51,1 \text{ } \mu\text{A.}$

4. Impedanca dvopola je

$$\underline{Z} / \Omega = \frac{(16 + j12) \cdot 20}{(16 + j12) + 20} = \frac{(320 + j240)}{(36 + j12)} \cdot \frac{(36 - j12)}{(36 - j12)} = \frac{14400 + j4800}{1440} = 10 + j3,33. \text{ S tem je}$$

$$\underline{S} = P + jQ = 0,5 \underline{Z} |\underline{I}|^2 = 0,5 \cdot (10 + j3,33) \Omega \cdot (30 \text{ A})^2 = 4,5 \text{ kW} + j1,5 \text{ kVAr}$$

5. Padec napetosti na vsakem od grel je  $\underline{U}_{AB} / 2.$  Voltmeter bo meril efektivno napetost  $U_{\text{volt.}} = |0,5 \underline{U}_{AB} + \underline{U}_{BC}|.$  Če pa narišemo trikotnik kazalcev medfaznih napetosti, je omenjena absolutna vrednost ravno višina trikotnika; sledi  $U_{\text{volt.}} = \sqrt{3} \cdot 400 \text{ V}_{\text{eff.}} / 2 = 346 \text{ V}_{\text{eff.}}$

