
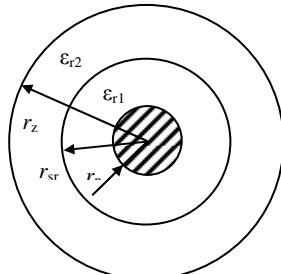


#### 4. Domača naloga pri Osnovah elektrotehnike 1 VS (29. 11. 2007)

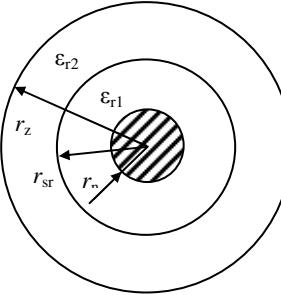
1. Kabel je izoliran z dvema slojema izolacije  $\epsilon_{r1}=4$  in  $\epsilon_{r2}=2$ ;  $r_n = 1,5$  cm in  $r_z = 6$  cm. Kakšen je srednji polmer  $r_{sr}$ , če sta kapacitivnosti obeh plasti izolacije enaki ( $C_1 = C_2$ )?




2. Krogelni kondenzator na sliki 4 ima dvoslojno izolacijo. Prva plast izolatorja ima relativno dielektrično konstanto  $\epsilon_{r1} = 12$ , zunanjega polmera  $\epsilon_{r2} = 3$ . Določite srednji polmer kondenzatorja tako, da bo maksimalna električna poljska jakost na notranji plasti dielektrika enaka maksimalni električni poljski jakosti na zunanjji plasti. ( $r_1=2$  cm,  $r_3=8$  cm).



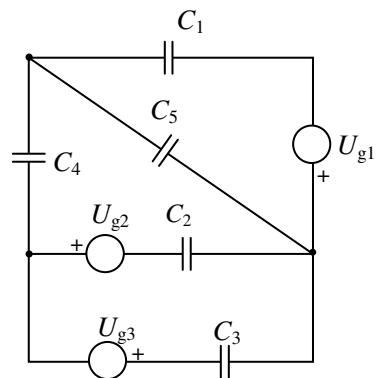
3. V vezju na sliki 5 določite napetosti na posameznih kondenzatorjih s pomočjo Kirchhoffovih zakonov. Podatki o elementih so naslednji:  $U_{g1} = 60$  V,  $U_{g2} = 30$  V,  $U_{g3} = 40$  V,  $C_1 = 2 \mu\text{F}$ ,  $C_2 = 4 \mu\text{F}$ ,  $C_3 = 3 \mu\text{F}$ ,  $C_4 = 4 \mu\text{F}$ ,  $C_5 = 6 \mu\text{F}$ .



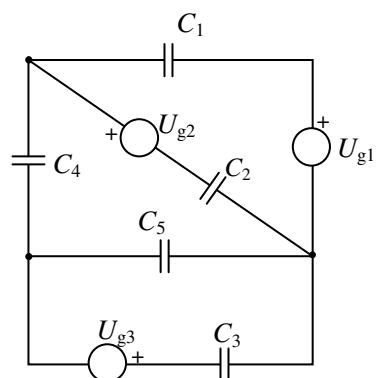4. V vezju na sliki 5 določite napetosti na posameznih kondenzatorjih s pomočjo Kirchhoffovih zakonov. Podatki o elementih so naslednji:  $U_{g1} = 80$  V,  $U_{g2} = 40$  V,  $U_{g3} = 60$  V,  $C_1 = 3 \mu\text{F}$ ,  $C_2 = 6 \mu\text{F}$ ,  $C_3 = 5 \mu\text{F}$ ,  $C_4 = 4 \mu\text{F}$ ,  $C_5 = 8 \mu\text{F}$ .



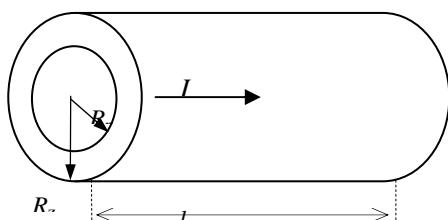5. Po priključitvi na napetost se vodnik segreje za  $40^\circ$  (od  $20^\circ\text{C}$  na  $60^\circ\text{C}$ ). Kakšen je temperaturni koeficient prevodnika  $\alpha$ , če tok medtem zmanjša za 20%? Napetost je konstantna.
6. Izračunajte upornost  $100$  m dolgega, votlega bakrenega vodnika (slika 1) pri  $20^\circ\text{C}$  in za koliko % se poveča pri segretju na  $60^\circ\text{C}$ . Temperaturni koeficient je  $\alpha_{\text{Cu}}=4,27 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$ , specifična upornost (pri  $20^\circ\text{C}$ )  $\rho_{20}=1,59 \cdot 10^{-8} \Omega\text{m}$ ,  $R_n=2$  mm in  $R_z=3$  mm.



Rešitve:

1.  $R_{\text{sr}} = 3,78 \text{ cm}$
2.  $R_{\text{sf}} = 4 \text{ cm}$
3.  $U_1 = 48,62 \text{ V}$   
 $U_2 = 34,14 \text{ V}$   
 $U_3 = 35,86 \text{ V}$   
 $U_4 = 7,24 \text{ V}$   
 $U_5 = 11,38 \text{ V}$
4.  $U_1 = -46,05 \text{ V}$   
 $U_2 = 6,05 \text{ V}$   
 $U_3 = 50,34 \text{ V}$   
 $U_4 = 43,61 \text{ V}$   
 $U_5 = 9,66 \text{ V}$  Predznak pri napetostih je odvisen od tega, kako predpostavite polarizacijo.
5.  $\alpha = 6,25 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$
6.  $R_{20} = 0,101 \Omega$ ,  $R_{60} = 0,118 \Omega$ , poveča se za 17 %